6/99

Alfabetische data-base van geïntegreerde schakelingen

In dit hoofdstuk heeft de redactie niet minder dan 14.358 IC's van de merken Maxim, Exar, Linear Technology, Allegro, SGS-Thomson, Harris Semiconductors, Bur-Brown, Xicor, Micronas Intermetall, Cirrus Logic, Cypress, NatSemi, Dallas Semiconductor, Intersill, Fairchild, Alpha Semiconductor, Elantec, Philips en Pericom in één grote alfabetische lijst samengevat. Ieder IC is voorzien van een zeer beknopte **Nederlandse** beschrijving van de functie. Heeft u tientallen IC's in de "lijkenkist" en weet u niet wat voor soort het is? Zoek het op in deze lijst en u weet of u de IC's kunt weg- gooien of dat u er nu of ooit nog een functie voor denkt te hebben.
Dit hoofdstuk vormt een welkome aanvulling op deel 6/100, waar u dezelfde IC's terug vindt, maar dan ingedeeld naar functie.

Numeriek

10(H)350
level-shifter
10(H)351
level-shifter
10(H)352
level-shifter
10(H)424
level-shifter
10(H)600
level-shifter
10(H)601
level-shifter
10(H)602
level-shifter
10(H)603
level-shifter
10(H)640
level-shifter
10(H)641
level-shifter
10(H)642
level-shifter
10(H)643
level-shifter
10(H)644
level-shifter
10(H)645
level-shifter
10(H)660
level-shifter
10(H)680
level-shifter
10(H)681
level-shifter
10100
NOR-poort
10101
OR-NOR-poort
10102
NOR-poort
10103
OR-poort
10104
AND-poort
10105
OR-NOR-poort
10106
NOR-poort
10107
EXOR/EXNOR-poort
10108
AND/NAND-poort
10109
OR-NOR-poort
10110
OR-poort
10111
NOR-poort
10112
OR-NOR-poort
10113
EXOR-poort
10117
OR-AND/OR-AND-INVERT-poort
10118
OR-AND
10119
OR-AND
10121
OR-AND/OR-AND-INVERT-poort
10124
level-shifter
10125
level-shifter
10129
latches
10130
latches
10131
D flip-flop
10132
latches
10133
latches
10134
latches
10135
J-K flip-flop
10136
binaire teller
10137
BCD-teller
10141
schuifregister
10158
multiplexer
10159
multiplexer
10161
demultiplexer/decoder
10162
demultiplexer/decoder
10164
multiplexer
10165
priority encoder
10168
latches
10171
demultiplexer/decoder
10172
demultiplexer/decoder
10173
latches
10173
multiplexer
10174
multiplexer
10175
latches
10176
D flip-flop
10177
level-shifter
10186
D flip-flop
10190
level-shifter
10191
level-shifter
10210
OR-poort
10211
NOR-poort
10212
OR-NOR-poort
10231
D flip-flop
1069APA
telefoon omschakelaar
1077APA
AC/DC omzetter (70 V max)

1108APA
dimmer schakeling (230 V)
112DS1814
econo-monitor, 5 V
140105
FIFO-geheugen
14063
magnitude comparator
14076
D flip-flop
14549
SAR
14559
SAR
14585
magnitude comparator
151800
NAND-poort DTL
151801
NAND-poort DTL
151802
NAND-poort DTL
151803
NAND-poort DTL
151804
NAND-poort DTL
151805
NAND-poort DTL
151810
NOR-poort DTL
151811
NAND/NOR-poort DTL
151900
NAND-poort DTL
151901
NAND-poort DTL
151902
NAND-poort DTL
151903
NAND-poort DTL
151904
NAND-poort DTL
151905
NAND-poort DTL
151910
NOR-poort DTL
151911
NAND/NOR-poort DTL
158093
flip-flop DTL
158094
flip-flop DTL
158097
flip-flop DTL
158099
flip-flop DTL
15830
NAND/NOR-poort DTL
15831
flip-flop DTL
15832
NAND/NOR-buffer DTL
15833
expander DTL
15834
inverter DTL
15835
inverter DTL
15836
inverter DTL
15837
inverter DTL
15844
NAND/NOR-poort DTL
15845
flip-flop DTL
15846
NAND/NOR-poort DTL
15848
flip-flop DTL
15849
NAND/NOR-poort DTL
15850
flip-flop DTL
15851
monostabiele multivibrator
15857
NAND/NOR-poort DTL
15858
NAND/NOR-poort DTL
15861
NAND/NOR-poort DTL
15862
NAND/NOR-poort DTL
15863
NAND/NOR-poort DTL
159093
flip-flop DTL
159094
flip-flop DTL
159097
flip-flop DTL
159099
flip-flop DTL
15930
NAND/NOR-poort DTL
15931
flip-flop DTL
15932
NAND/NOR-poort DTL
15933
expander DTL
15934
inverter DTL
15935
inverter DTL
15936
inverter DTL
15937
inverter DTL
15944
NAND/NOR-poort DTL
15945
flip-flop DTL
15946
NAND/NOR-poort DTL
15948
flip-flop DTL
15949
NAND/NOR-poort DTL
15950
flip-flop DTL
15951
monostabiele multivibrator
15957
NAND/NOR-poort DTL
15958
NAND/NOR-poort DTL
15961
NAND/NOR-poort DTL
15962
NAND/NOR-poort DTL
15963
NAND/NOR-poort DTL
16C450
asynchroon communicatie element
16C451
asynchroon communicatie element
16C452
asynchroon communicatie element
16C454
asynchrone zender/ontvanger
16C550
UART met FIFO's
16C552
2 x ACE met FIFO en interface
1900
netspanningsmonitor
1902
netspanningsmonitor
1905
netspanningsmonitor
1B51
thermokoppel-versterker
2015
statische RAM
2016
statische RAM
2018
statische RAM
2046
statische RAM
2063
statische RAM
2068
statische RAM
2078
statische RAM
2114
statische RAM
2114
statische RAM
2147
statische RAM
2148
statische RAM
2149
statische RAM
2167
statische RAM
2240
timer
2242
timer
2243
timer
24AA174
EEPROM
24C00
EEPROM
24C01
EEPROM
24C01A
EEPROM
24C02
EEPROM
24C04
EEPROM
24C08
EEPROM
24C16
EEPROM
24C32
EEPROM
24C65
EEPROM
24LC164
EEPROM
24LC174
EEPROM
24LC21
EEPROM
2502
SAR
2503
SAR
2504
SAR
2513
ROM-geheugen
2516
ROM-geheugen
2526
ROM-geheugen
2530
ROM-geheugen
2580
ROM-geheugen
2600
ROM-geheugen
2607
ROM-geheugen
2608
ROM-geheugen
2609
ROM-geheugen
2616
ROM-geheugen
2617
ROM-geheugen
27011
EPROM
2708
EPROM
27128
EPROM
27128A
EPROM
2716
EPROM
2716B
EPROM
27210
EPROM
27256
EPROM
2732
EPROM
2732A
EPROM
2732B
EPROM

27512
EPROM
27513
EPROM
2764
EPROM
2764A
EPROM
27C1001
EPROM
27C101
EPROM
27C1024
EPROM
27C128
EPROM
27C210
EPROM
27C256
EPROM
27C512
EPROM
2804A
EEPROM
2816A
EEPROM
2816B
EEPROM
2816C
EEPROM
2817A
EEPROM
28256
EEPROM
2864
EEPROM
2865
EEPROM
28C010
EEPROM
28C04A
EEPROM
28C1024
EEPROM
28C16
EEPROM
28C17A
EEPROM
28C256
EEPROM
28C512
EEPROM
28C64
EEPROM
28C65
EEPROM
28F010
EPROM
28F010
flash EPROM
28F020
flash-EPROM
28F101A/B
EPROM
28F201(A)
EPROM
28F210
EPROM
28F211
EPROM
28F220
EPROM
28F221
EPROM
28F256
EPROM
28F256A
flash EPROM
28F4000
EPROM
28F4001
EPROM
28F410
EPROM
28F411
EPROM
28F420
EPROM
28F421
EPROM
28F512
EPROM
28F512
flash EPROM
28F512V5
EPROM
28F512V5
flash EPROM
28F841
EPROM
28V101A/B
EPROM
28V161
EPROM
28V201(A)
EPROM
28V410
EPROM
28V411
EPROM
28V420
EPROM
28V421
EPROM
28V841
EPROM
29F010
EEPROM
29F016
EEPROM
29F040
EEPROM
29F256
EEPROM
29F258
EEPROM
29F259
EEPROM
29F400
EEPROM
29F64
EEPROM
2B50
thermokoppel-versterker
2B52
thermokoppel-versterker
2B53
thermokoppel-versterker
3046
Hall-effect DC tandrad sensor, hysteresis 15 G tot 90 G
3054
Hall-effect twee-draads gemultiplexte schakelaar, 30 adressen
3056
Hall-effect DC tandrad sensor, hysteresis 15 G tot 90 G
3058
Hall-effect DC tandrad sensor met gedefinieerde power-up status, hysteresis 150 G tot 250 G
3059
AC-gekoppelde tandrad sensor, 30 kHz
3060
AC-gekoppelde tandrad sensor, 30 kHz
3083
transistor array
3121
unipolaire Hall-effect schakelaar, 220 G tot 500 G
3122
unipolaire Hall-effect schakelaar, 260 G tot 430 G
3123
unipolaire Hall-effect schakelaar, 230 G tot 470 G
3132
bipolaire Hall-effect schakelaar, 32 G tot 95 G
3133
bipolaire Hall-effect schakelaar, 32 G tot 75 G
3134
bipolaire Hall-effect schakelaar, -30 G tot 50 G
3141
unipolaire Hall-effect schakelaar, 30 G tot 175 G
3142
unipolaire Hall-effect schakelaar, 115 G tot 245 G
3143
unipolaire Hall-effect schakelaar, 205 G tot 355 G
3144
unipolaire Hall-effect schakelaar, 35 G tot 450 G
3175
Hall-effect latch, 15 G tot 180 G
3177
Hall-effect latch, 25 G tot 150 G
3185
Hall-effect latch, 140 G tot 300 G
3186
Hall-effect latch, 30 G tot 350 G
3187
Hall-effect latch, 50 G tot 175 G
3188
Hall-effect latch, 80 G tot 200 G
3189
Hall-effect latch, 50 G tot 250 G
3195
beveiligde Hall-effect latch met actieve pull down, 40 G tot 200 G
3197
beveiligde Hall-effect latch, open collector, 40 G tot 200 G
3235
Hall-effect schakelaar met dubbele uitgang, out#1 35 G tot 200 G, out#2 -200 G tot -35 G
3236
Hall-effect schakelaar met dubbele uitgang en interne pull-up weerstanden, out#1 25 G tot 200 G, out#2 -200 G tot -25 G
3275
Hall-effect latch met complementaire uitgangen, 15 G tot 250 G
3421
Hall-effect sensor voor richtings-detectie
3422
Hall-effect sensor voor richtings-detectie
3503
Hall-effect sensor met ratiometrische lineaire werking, gevoeligheid 1,3 mV/G
3507
Hall-effect sensor met ratiometrische lineaire werking, gevoeligheid 2,5 mV/G
3508
Hall-effect sensor met ratiometrische lineaire werking, gevoeligheid 2,5 mV/G
3515
Hall-effect sensor met ratiometrische lineaire werking, gevoeligheid 5,0 mV/G
3516
Hall-effect sensor met ratiometrische lineaire werking, gevoeligheid 2,5 mV/G
3583
op-amp, hoge uitgangsstroom
3583
operationele versterker voor hoge spanning en hoge stroom
3584
operationele versterker voor hoge spanning
3650
optisch gekoppelde lineaire isolatie-versterker
3652
optisch gekoppelde lineaire isolatie-versterker
3656
transformator gekoppelde lineaire isolatie-versterker
3C91C
opto-koppelaar
3C92C
opto-koppelaar
3DA441
PROM-geheugen

3N243
opto-koppelaar
3N244
opto-koppelaar
3N245
opto-koppelaar
3N261
opto-koppelaar
3N262
opto-koppelaar
3N263
opto-koppelaar
3RA1681
PROM-geheugen
4000
NOR-poort
4001
NOR-poort
4002
NOR-poort
4006
schuifregister
4007
inverter
4008
full adder
4009
inverter/buffer
4009
level-shifter
40097
transceiver CMOS
40098
transceiver CMOS
4010
buffer
4010
level-shifter
40100
schuifregister
40102
tellers met preset uitgangen
40103
tellers met preset uitgangen
40105
FIFO-geheugen
40106
inverter
40107
level-shifter
40107
NAND-buffer
40107
NAND-poort
40109
level-shifter
4011
NAND-poort
40115
level-shifter
4012
NAND-poort
4013
D flip-flop
4014
schuifregister
40147
decoder CMOS
4015
schuifregister
4016
decoders & data selectors
4016
statische RAM
4016
statische RAM
40160
BCD-teller
40161
binaire teller
40162
BCD-teller
40163
binaire teller
4017
teller met gedecodeerde uitgangen
40174
D flip-flop
40175
D flip-flop
4018
teller met preset uitgangen
4019
AND/OR-poort
4019
decoder & data selector
40192
BCD-teller
40193
binaire teller
40194
schuifregister
40195
schuifregister
4020
binaire teller
4021
schuifregister
4022
teller met gedecodeerde uitgangen
4023
NAND-poort
4024
binaire teller
40240
transceiver CMOS
40244
transceiver CMOS
40245
transceiver CMOS
4025
NOR-poort
40257
decoders & data selectors
4026
teller met gedecodeerde uitgangen
4027
J-K flip-flop
4028
decoder & data selector
4029
teller volgens afwijkende code
4030
EXOR-poort
4031
schuifregister
4032
full adder
4033
teller met gedecodeerde uitgangen
4034
schuifregister
4035
schuifregister
4037
AND/OR-poort
40373
latches
40374
D flip-flop
4038
full adder
4040
binaire teller
4041
inverter/buffer
4042
latches
4043
latches
4044
latches
4044
statisch RAM
4044
statische RAM
4045
binaire teller
4047
monostabiele multivibrator
4048
multi-functie-poort
4049
inverter/buffer
4049
level-shifter
4050
buffer
4050
level-shifter
4051
decoders & data selectors
4052
decoders & data selectors
4053
decoders & data selectors
4054
display decoder
4055
display decoder
4056
display decoder
4059
tellers met preset uitgangen
406
pyro-elektrische detector
4060
binaire teller
4062
schuifregister
4063
magnitude comparator
4066
decoders & data selectors
4067
decoders & data selectors
4068
NAND-poort
4069
inverter
4070
EXOR-poort
4071
OR-poort
4072
OR-poort
4073
AND-poort
4075
OR-poort
4076
D flip-flop
4077
EXNOR-poort
4078
NOR-poort
4081
AND-poort
4082
AND-poort
4085
AND-OR-INVERT-poort
4086
AND-OR-INVERT-poort
4089
binaire multiplier
4093
NAND-poort
4094
schuifregister
4095
J-K flip-flop
409627
J-K flip-flop
4097
decoders & data selectors
4098
monostabiele multivibrator
4099
latches
4108
dynamische RAM
41128
dynamische RAM
4116
dynamische RAM
4127
logaritmische versterker
4164
dynamische RAM
4194
schuifregister
4195
schuifregister
4256
dynamische RAM
4257
dynamische RAM
4416
dynamische RAM
442
RMS-omzetter

5082-7613
zeven-segment display
5082-7616
zeven-segment display
5082-7620
zeven-segment display
5082-7621
zeven-segment display
5082-7623
zeven-segment display
5082-7626
zeven-segment display
5082-7630
zeven-segment display
5082-7631
zeven-segment display
5082-7633
zeven-segment display
5082-7636
zeven-segment display
5082-7650
zeven-segment display
5082-7651
zeven-segment display
5082-7653
zeven-segment display
5082-7656
zeven-segment display
5082-7663
zeven-segment display
5082-7666
zeven-segment display
5082-7670
zeven-segment display
5082-7671
zeven-segment display
5082-7673
zeven-segment display
5082-7676
zeven-segment display
5082-7730
zeven-segment display
5082-7731
zeven-segment display
5082-7736
zeven-segment display
5082-7740
zeven-segment display
5082-7750
zeven-segment display
5082-7751
zeven-segment display
5082-7756
zeven-segment display
5082-7760
zeven-segment display
511000
dynamische RAM
511001
dynamische RAM
511002
dynamische RAM
5140
beveiligde Hall-effect sensor met lamp/spoel-driver, 45 G tot 240 G
514256
dynamische RAM
514257
dynamische RAM
514258
dynamische RAM
5275
Hall-effect latch, complementaire uitgangen, 15 G tot 250 G
54ACT715
programmeerbare video sync generator
555
timer
556
timer
558
timer
559
timer
610
differentiële Hall-effect tandrad sensor met piek-detectie
611
differentiële Hall-effect tandrad sensor met piek-detectie
6300-1
PROM-geheugen
6301-1
PROM-geheugen
6305-1
PROM-geheugen
6306-1
PROM-geheugen
6308-1
PROM-geheugen
6309-1
PROM-geheugen
632
Hall-effect tandrad sensor, zonder oriëntatie en met zelf-calibratie
6330-1
PROM-geheugen
6331-1
PROM-geheugen
6335-1
PROM-geheugen
6336-1
PROM-geheugen
6340
timer
6340-1
PROM-geheugen
6340-2
PROM-geheugen
6341-1
PROM-geheugen
6341-2
PROM-geheugen
6348-1
PROM-geheugen
6348-2
PROM-geheugen
6349-1
PROM-geheugen
6349-2
PROM-geheugen
6350
microprocessor
6350-1
PROM-geheugen
6351-1
PROM-geheugen
6352-1
PROM-geheugen
6353-1
PROM-geheugen
6380-1
PROM-geheugen
6380-2
PROM-geheugen
6381-1
PROM-geheugen
6381-2
PROM-geheugen
6388-1
PROM-geheugen
6389-1
PROM-geheugen
6389-2
PROM-geheugen
63D1641
PROM-geheugen
63DA1643
PROM-geheugen
63DA442
PROM-geheugen
63DA841
PROM-geheugen
63LS140
PROM-geheugen
63LS141
PROM-geheugen
63LS240
PROM-geheugen
63LS241
PROM-geheugen
63RA1681A
PROM-geheugen
63RA441
PROM-geheugen
63RA481
PROM-geheugen
63RA481A
PROM-geheugen
63RS1681
PROM-geheugen
63RS881
PROM-geheugen
63RS881A
PROM-geheugen
63S080
PROM-geheugen
63S081
PROM-geheugen
63S081A
PROM-geheugen
63S140
PROM-geheugen
63S141
PROM-geheugen
63S141A
PROM-geheugen
63S1641
PROM-geheugen
63S1641A
PROM-geheugen
63S1681
PROM-geheugen
63S1681A
PROM-geheugen
63S240
PROM-geheugen
63S241
PROM-geheugen
63S241A
PROM-geheugen
63S280
PROM-geheugen
63S281
PROM-geheugen
63S281A
PROM-geheugen
63S3281
PROM-geheugen
63S3281A
PROM-geheugen
63S440
PROM-geheugen
63S441
PROM-geheugen
63S441A
PROM-geheugen
63S480
PROM-geheugen
63S481
PROM-geheugen
63S481A
PROM-geheugen
63S841
PROM-geheugen
63S841A
PROM-geheugen
6502
8 bit microprocessor
6510
8 bit microprocessor
6520
interface-adapter
6521
interface-adapter
6522
interface-adapter
6526
interface-adapter
6545
video display controller
6545-1
video display controller
6551
communicatie-interface
65C02
8 bit microprocessor
65C52
communicatie-interface
6800
8 bit microprocessor
6809
8 bit microprocessor
6820
interface-adapter (68-familie)
6821
interface-adapter (68-familie)
6822
interface-adapter (68-familie)
6840
timer

(wordt vervolgd)

74183
full adder
741832
OR-poort
74184
decoder
74185
decoder
74189
statisch RAM
7419
inverter
74190
BCD-teller
74191
binaire-teller
74192
BCD-teller
74193
binaire-teller
74194
schuifregister
74195
schuifregister
74196
BCD-teller
74197
binaire-teller
74198
schuifregister
74199
schuifregister
7420
NAND-poort
74201
statisch RAM
7421
AND-poort
74211
statisch RAM
74212
statisch RAM
74213
statisch RAM
74219
statisch RAM
7422
NAND-poort
74221
monostabiele multivibrator
74222
FIFO-geheugen
742232
FIFO-geheugen
742233
FIFO-geheugen
74224
FIFO-geheugen
74225
FIFO-geheugen
74226
transceiver
74227
FIFO-geheugen
74228
FIFO-geheugen
74229
FIFO-geheugen

7423
NOR-poort
74232
FIFO-geheugen
74233
FIFO-geheugen
74234
FIFO-geheugen
74235
FIFO-geheugen
74236
FIFO-geheugen
74237
decoder TTL
74238
decoder TTL
74239
decoder TTL
7424
NAND-poort Schmitt-trigger ingang
74240
transceiver
74241
transceiver
74242
transceiver
74243
transceiver
74244
transceiver
74245
transceiver
74246
display-decoder
74247
display-decoder
74248
display-decoder
74249
display-decoder
7425
NOR-poort
74251
data-selector/multiplexer
74253
data-selector/multiplexer
74257
data-selector/multiplexer
74258
data-selector/multiplexer
74259
latches
7426
level-shifter
74260
NOR-poort
74261
binaire multiplier
74264
carry generator
74265
NAND-poort
74266
EXNOR-poort
7427
NOR-poort
74273
D flip-flop

74274
binaire multiplier
74275
binaire multiplier
74276
J-K flip-flop
74279
latches
7428
NOR-poort
74280
pariteitsgenerator
74281
arithmetic logic unit
74282
arithmetic logic unit
74283
full adder
74284
binaire multiplier
74285
binaire multiplier
74286
pariteitsgenerator
74289
statisch RAM
74290
BCD-teller
74292
binaire-teller
74293
binaire-teller
74294
binaire-teller
74295
schuifregister
74298
data-selector/multiplexer
74298
decoders & data selectors
74299
schuifregister
7430
NAND-poort
74301
statisch RAM
7431
NAND-poort
74319
statisch RAM
7432
OR-poort
74320
oscillator
74321
oscillator
74322
schuifregister
74323
schuifregister
7433
NOR-poort
7434
inverter/buffer
74340
transceiver
74341
transceiver

74344
transceiver
74347
display-decoder
74348
decoder TTL
7435
inverter/buffer
74351
decoders & data selectors
74352
data-selector/multiplexer
74353
data-selector/multiplexer
74354
data-selector/multiplexer
74355
data-selector/multiplexer
74356
data-selector/multiplexer
74357
data-selector/multiplexer
7436
NOR-poort
74365
buffer
74365
transceiver
74366
transceiver
74367
transceiver
74368
inverter/buffer
74369
schuifregister
7437
NAND-poort
74373
latches
74374
D flip-flop
74375
latches
74376
J-K flip-flop
74377
D flip-flop
74378
D flip-flop
74379
D flip-flop
7438
NAND-poort
74381
arithmetic logic unit
74382
arithmetic logic unit
74384
binaire multiplier
74385
full adder
74386
EXOR-poort
7439
NAND-poort
74390
BCD-teller

74651
transceiver
74652
transceiver
74668
BCD-teller
74669
binaire teller
74670
register file
74671
schuifregister
74672
schuifregister
74673
schuifregister
74674
schuifregister
74677
magnitude comparator
74678
magnitude comparator
74679
magnitude comparator
7468
BCD-teller
74680
magnitude comparator
74681
arithmetic logic unit
74682
magnitude comparator
74683
magnitude comparator
74684
magnitude comparator
74685
magnitude comparator
74686
magnitude comparator
74687
magnitude comparator
74688
magnitude comparator
74689
magnitude comparator
7469
binaire teller
74690
BCD-teller
74691
binaire-teller
74692
BCD-teller
74693
binaire-teller
74696
BCD-teller
74697
binaire teller
74698
BCD teller
74699
binaire-teller
7470
J-K flip-flop
747001
AND-poort
747002
NOR-poort
747003
NAND-poort
747006
NAND-NOR-VERT-poort
747022
teller met gedecodeerde uitgangen
747030
FIFO-geheugen
747032
OR-poort
747047
multifunctie schakeling
7472
J-K flip-flop
747201
FIFO-geheugen
747202
FIFO-geheugen
74724
oscillator
747266
EXNOR-poort
7473
J-K flip-flop
7474
D flip-flop
747403
FIFO-geheugen
747404
FIFO-geheugen
7475
latches
7476
J-K flip-flop
7477
latches
7478
J-K flip-flop
7480
full adder
748003
NAND-poort
74803
D flip-flop
74804
NAND-poort
74805
NOR-poort
74808
AND-poort
74810
EXNOR-poort
74811
EXNOR-poort
7481A
statisch RAM
7482
full adder
74821
D flip-flop
74822
D flip-flop
74823
D flip-flop
74824
D flip-flop
74825
D flip-flop
74826
D flip-flop
7483
full adder
74832
OR-poort
7484A
statisch RAM
7485
magnitude comparator
74850
decoders & data selectors
74851
decoders & data selectors
74857
decoders & data selectors
7486
EXOR-poort
74866
magnitude comparator
74867
binaire-teller
74869
binaire-teller
74870
register file
74871
register file
74874
D flip-flop
74876
D flip-flop
74878
D flip-flop
74879
D flip-flop
74881
arithmetic logic unit
74882
arithmetic logic unit
74885
magnitude comparator
7489
statisch RAM
7490
BCD-teller
7491
schuifregister
7492
teller volgens afwijkende code
7493
binaire-teller
7494
schuifregister
7495
schuifregister
7496
schuifregister
7497
binaire multiplier
74ABT125
octal-buffer en/of -inverter
74ABT126
octal-buffer en/of -inverter
74ABT162240
octal-buffer en/of -inverter
74ABT162244
zestienvoudige buffer en/of -inver-ter
74ABT16240
octal-buffer en/of -inverter
74ABT16241
zestienvoudige buffer en/of -inver-ter
74ABT16244
zestienvoudige buffer en/of -inver-ter
74ABT16541
zestienvoudige buffer en/of -inver-ter
74ABT16549
zestienvoudige buffer en/of -inver-ter
74ABT16827
twintigvoudige buffer en/of -inverter
74ABT16828
twintigvoudige buffer en/of -inverter
74ABT2240
octal-buffer en/of -inverter
74ABT2241
octal-buffer en/of -inverter
74ABT2244
octal-buffer en/of -inverter
74ABT240
octal-buffer en/of -inverter
74ABT241
octal-buffer en/of -inverter
74ABT244
octal-buffer en/of -inverter
74ABT25244
octal-buffer en/of -inverter
74ABT540
octal-buffer en/of -inverter
74ABT541
octal-buffer en/of -inverter
74ABT827
tienvoudige buffer en/of -inverter
74ABT828
tienvoudige buffer en/of -inverter
74AC(T)11157
dataselector/multiplexer
74AC(T)11158
dataselector/multiplexer
74AC(T)11252
dataselector/multiplexer
74AC(T)11257
dataselector/multiplexer
74AC(T)11258
dataselector/multiplexer
74AC(T)251
dataselector/multiplexer
74AC08
AND-poort
74AC11
AND-poort
74AC11074
type D flip-flop
74AC11109
type J-K flip-flop
74AC11373
latches met tri-state uitgangen
74AC11374
type D flip-flop

74AC11533
latches met tri-state uitgangen
74AC11534
type D flip-flop
74ACT08
AND-poort
74ACT11
AND-poort
74ACT11074
type D flip-flop
74ACT11109
type J-K flip-flop
74ACT11373
latches met tri-state uitgangen
74ACT11374
type D flip-flop
74ACT11533
latches met tri-state uitgangen
74ACT11534
type D flip-flop
74AHC(T)157
dataselector/multiplexer
74AHC(T)158
dataselector/multiplexer
74AHC(T)257
dataselector/multiplexer
74AHC08
AND-poort
74AHC11
AND-poort
74AHC1G00
single-gate logica
74AHC1G125
single-gate logica
74AHC1G132
single-gate logica
74AHC1G14
single-gate logica
74AHC1G32
single-gate logica
74AHC1G86
single-gate logica
74AHC1GO2
single-gate logica
74AHC1GO4
single-gate logica
74AHC1GO8
single-gate logica
74AHC1GUO4
single-gate logica
74AHCT08
AND-poort
74AHCT11
AND-poort
74AHCT1G125
single-gate logica
74AHCT1G126
single-gate logica
74AHCT1G132
single-gate logica
74AHCT1G14
single-gate logica
74AHCT1G32
single-gate logica
74AHCT1G86
single-gate logica
74AHCT1GO2
single-gate logica
74AHCT1GO4
single-gate logica
74AHCT1GO8
single-gate logica
74AHCT1GOO
single-gate logica
74ALVC1G04
single-gate logica
74ALVC1G08
single-gate logica
74ALVC1G125
single-gate logica
74ALVC1G126
single-gate logica
74ALVC1G14
single-gate logica
74ALVC1G32
single-gate logica
74ALVC1G79
single-gate logica
74BCT125
octal-buffer en/of -inverter
74BCT126
octal-buffer en/of -inverter
74BCT2240
octal-buffer en/of -inverter
74BCT2241
octal-buffer en/of -inverter
74BCT2244
octal-buffer en/of -inverter
74BCT240
octal-buffer en/of -inverter
74BCT241
octal-buffer en/of -inverter
74BCT244
octal-buffer en/of -inverter
74BCT2827A
tienvoudige buffer en/of -inverter
74BCT2828A
tienvoudige buffer en/of -inverter
74BCT29827A
tienvoudige buffer en/of -inverter
74BCT29828
tienvoudige buffer en/of -inverter
74BCT540
octal-buffer en/of -inverter
74BCT541
octal-buffer en/of -inverter
74C901
inverter en/of buffer
74C902
inverter en/of buffer
74C903
inverter en/of buffer
74C904
inverter en/of buffer
74C905
SAR
74C906
inverter en/of buffer
74C907
inverter en/of buffer
74C911
4 x 8 segment display controller
74C912
6 x 8 segment display controller
74C915
decoder
74C917
6 x hexadecimale display controller
74C922
decoder
74C923
decoder
74C925
teller met gedecodeerde uitgangen
74C926
teller met gedecodeerde uitgangen
74C927
teller met gedecodeerde uitgangen
74C928
teller met gedecodeerde uitgangen
74C941
inverter en/of buffer
74C945
teller met gedecodeerde uitgangen
74C946
teller met gedecodeerde uitgangen
74C947
teller met gedecodeerde uitgangen
74C956
4 x 17 segment display controller
74CBT1G384
single-gate logica
74CBTLV1G125
single-gate logica
74CBTS1G125
single-gate logica
74CBTS1G384
single-gate logica
74LVC00A
AND-poort
74LVC11
AND-poort
74LVC1G00A
single-gate logica
74LVC1G02A
single-gate logica
74LVC1G04A
single-gate logica
74LVC1G08A
single-gate logica
74LVC1G132A
single-gate logica
74LVC1G14A
single-gate logica
74LVC1G32A
single-gate logica
74LVC1G86A
single-gate logica
74LVT00
AND-poort
74V00
AND-poort
751506
driver voor alfanumeriek display
751508
driver voor alfanumeriek display
751516
driver voor alfanumeriek display
751518
driver voor alfanumeriek display
75368
transceiver
75426B
driver voor alfanumeriek display
75427B
driver voor alfanumeriek display
75480
7-segment driver
75481
7-segment driver
75491(A)
7-segment driver
75492(A)
7-segment driver
75493
7-segment driver
75494
7-segment driver
75496(A)
7-segment driver
75497
7-segment driver
75498
7-segment driver
75500E
driver voor alfanumeriek display
75501E
driver voor alfanumeriek display
75508
driver voor alfanumeriek display
75509
driver voor alfanumeriek display
75510
driver voor alfanumeriek display
75511
driver voor alfanumeriek display
75512B
driver voor alfanumeriek display
75513B
driver voor alfanumeriek display
75514
driver voor alfanumeriek display
75518
driver voor alfanumeriek display
75551
driver voor alfanumeriek display
75552
driver voor alfanumeriek display
75553
driver voor alfanumeriek display
75554
driver voor alfanumeriek display
75555
driver voor alfanumeriek display
75556
driver voor alfanumeriek display
75557
driver voor alfanumeriek display
75558
driver voor alfanumeriek display
75559
driver voor alfanumeriek display
75560
driver voor alfanumeriek display
75563A
driver voor alfanumeriek display
75564A
driver voor alfanumeriek display
75567
driver voor alfanumeriek display
75568
driver voor alfanumeriek display

82C84A
CMOS clock generator driver
82C84A
CMOS clock-generator/driver
82C85
CMOS statisch clock controller en generator
82C86
perifere schakeling voor 80xx
82C86H
CMOS achtvoudige bus transceiver
82C87
perifere schakeling voor 80xx
82C87H
CMOS achtvoudige inverterende bus transceiver
82C88
CMOS bus controller
82C89
CMOS bus arbiter
82S09(A)
statisch RAM
82S10
statisch RAM
82S11
statisch RAM
82S110
statisch RAM
82S111
statisch RAM
82S112
statisch RAM
82S116
statisch RAM
82S117
statisch RAM
82S12
statisch RAM
82S17
statisch RAM
82S19
statisch RAM
82S208
statisch RAM
82S21
statisch RAM
82S210
statisch RAM
82S212(A)
statisch RAM
82S25
statisch RAM
82S400(A)
statisch RAM
82S401(A)
statisch RAM
8415
DCL NAND-poort
8416
DCL NAND-poort
8417
DCL NAND-poort
8424
diverse uit DCL- en TTL-families
8425
diverse uit DCL- en TTL-families
8440
DCL AND-OR-INVERT-poort
8455
DCL NAND-poort
8470
DCL NAND-poort
8471
DCL NAND-poort
8480
DCL NAND-poort
8481
DCL NAND-poort
8490
DCL inverter
8649
8 bit microcontroller
8676
pre-scaler
8706
DCL expander
8731
DCL expander
8748
8 bit microcontroller
8749
8 bit microcontroller
8751
8 bit microcontroller
8752
8 bit microcontroller
8764
EPROM
87C256
EPROM
87C52
8 bit microcontroller
87C54
8 bit microcontroller
87C58
8 bit microcontroller
8806
DCL expander
8808
DCL NAND-poort
8815
DCL NOR-poort
8816
DCL NAND-poort
8822
diverse uit DCL- en TTL-families
8824
diverse uit DCL- en TTL-families
8825
diverse uit DCL- en TTL-families
8826
diverse uit DCL- en TTL-families
8827
diverse uit DCL- en TTL-families
8828
diverse uit DCL- en TTL-families
8829
diverse uit DCL- en TTL-families
8840
DCL AND-OR-INVERT-poort
8848
DCL AND-OR-INVERT-poort
8855
DCL NAND-poort
8870
DCL NAND-poort
8875
DCL NOR-poort
8880
DCL NAND-poort
8881
DCL NAND-poort
8885
DCL NOR-poort
8890
DCL inverter
8891
DCL inverter
8902
3-fase collectorloze DC-motor controller/driver met Back-EMF sensing
8909
3-fase collectorloze DC-motor controller/driver met Back-EMF sensing en DMOS-uitgangen
8920
tweevoudige Schottky-diode
8925
3-fase collectorloze DC-motor controller/driver met lineaire stroomcontrole en DMOS-uitgangen
8932
'Voice Coil' motor driver
8936
'Voice Coil' motor driver
8958
'Voice Coil' motor driver
8980
'SuperServo Spindle' en 'Voice Coil Actuation' motor driver
8983
'Spindle' en 'Voice Coil Actuation' motor driver
8T04
driver voor 7-segment display's
8T05
driver voor 7-segment display's
8T06
driver voor 7-segment display's

Letter A

A198
sample & hold
A2540SLB
viervoudige vermogensdriver, 50 V, 1,8 A
A2540SLBTR
viervoudige vermogensdriver, 50 V, 1,8 A
A2580SLW
achtvoudige source driver, 50 V, 500 mA
A2580SLWTR
achtvoudige source driver, 50 V, 500 mA
A2585SLW
achtvoudige source driver, 25 V, 250 mA
A2585SLWTR
achtvoudige source driver, 25 V, 250 mA
A2595ELW
8-kanaals verzadigde sink driver, 20 V, 100 mA
A2595ELWTR
8-kanaals verzadigde sink driver, 20 V, 100 mA
A2595SLW
8-kanaals verzadigde sink driver, 20 V, 100 mA
A2595SLWTR
8-kanaals verzadigde sink driver, 20 V, 100 mA
A2918
stappenmotor-driver
A2918SWH
tweevoudige PWM motor driver, volle brug, 45 V, 1,5 A
A2918SWV
tweevoudige PWM motor driver, volle brug, 45 V, 1,5 A
A2919
stappenmotor-driver
A2919SLB
tweevoudige PWM motor driver, volle brug, 45 V, 750 mA
A2919SLBTR
tweevoudige PWM motor driver, volle brug, 45 V, 750 mA
A2927SEB
tweevoudige PWM motor driver, volle brug, 50 V, 1,5 A
A2927SEBTR
tweevoudige PWM motor driver, volle brug, 50 V, 1,5 A
A298
sample & hold
A2982ELW
8-kanaals source driver, 80 V, 500 mA, CMOS compatible ingang
A2982ELWTR
8-kanaals source driver, 80 V, 500 mA, CMOS compatible ingang
A2982SLW
8-kanaals source driver, 80 V, 500 mA, CMOS compatible ingang
A2982SLWTR
8-kanaals source driver, 80 V, 500 mA, CMOS compatible ingang
A2984ELW
8-kanaals source driver, 80 V, 500 mA, CMOS compatible ingang
A2984ELWTR
8-kanaals source driver, 80 V, 500 mA, CMOS compatible ingang
A2984SLW
8-kanaals source driver, 80 V, 500 mA, CMOS compatible ingang
A2984SLWTR
8-kanaals source driver, 80 V, 500 mA, CMOS compatible ingang
A3951SB
PWM motor driver, volle brug
A3951SLB
PWM motor driver, volle brug
A3951SLBTR
PWM motor driver, volle brug
A3951SW
PWM motor driver, volle brug

A3952SB
PWM motor driver, volle brug, 50 V, 2 A
A3952SEB
PWM motor driver, volle brug, 50 V, 2 A
A3952SEBTR
PWM motor driver, volle brug, 50 V, 2 A
A3952SLB
PWM motor driver, volle brug, 50 V, 2 A
A3952SLBTR
PWM motor driver, volle brug, 50 V, 2 A
A3952SW
PWM motor driver, volle brug, 50 V, 2 A
A3953SB
PWM motor driver, volle brug, 50 V, 1,3 A
A3953SLB
PWM motor driver, volle brug, 50 V, 1,3 A
A3953SLBTR
PWM motor driver, volle brug, 50 V, 1,3 A
A3961SB
tweevoudige PWM motor driver, volle brug, 45 V, 800 mA
A3961SLB
tweevoudige PWM motor driver, volle brug, 45 V, 800 mA
A3961SLBTR
tweevoudige PWM motor driver, volle brug, 45 V, 800 mA
A3962SLB
tweevoudige PWM motor driver, volle brug, 45 V, 800 mA
A3962SLBTR
tweevoudige PWM motor driver, volle brug, 45 V, 800 mA
A3964SLB
tweevoudige PWM motor driver, volle brug, 30 V, 800 mA
A3964SLBTR
tweevoudige PWM motor driver, volle brug, 30 V, 800 mA
A398
sample & hold
A431
shunt-stabilisator
A5347CA
CMOS rookdetector met doorschakeling en timer
A5348CA
CMOS rookdetector met doorschakeling en timer
A5348CLTR
CMOS rookdetector met doorschakeling en timer
A5349CA
CMOS AC rookdetector met doorschakeling en timer
A5350CA
CMOS rookdetector met doorschakeling
A5354CA
CMOS rookdetector met doorschakeling
A5358CA
CMOS foto-elektrische rookdetector met doorschakeling
A5817SEP
adresseerbare 28-lijn decoder/driver
A5817SEPTR
adresseerbare 28-lijn decoder/driver
A5841SLW
8 bit gelatchte drivers, seriële ingang, 50 V
A5841SLWTR
8 bit gelatchte drivers, seriële ingang, 50 V
A5842SLW
8 bit gelatchte drivers, seriële ingang, 50 V
A5842SLWTR
8 bit gelatchte drivers, seriële ingang, 50 V
A5895SLW
8 bit gelatchte source drivers, seriële ingang, 50 V, 250 mA
A5895SLWTR
8 bit gelatchte source drivers, seriële ingang, 50 V, 250 mA
A6118SLW
driver voor fluorescerend display, 85 V
A6118SLWTR
driver voor fluorescerend display, 85 V
A6817SEP
adresseerbare 28-lijns decoder/driver
A6817SEPTR
adresseerbare 28-lijns decoder/driver
AC1226
koude las compensator
ACF2101
lage ruis dubbele geschakelde integrator
AD1403
spannings-referentie
AD1851
DAC voor digitale audio
AD1856
DAC voor digitale audio
AD1860
DAC voor digitale audio
AD1861
DAC voor digitale audio
AD1862
DAC voor digitale audio
AD1864
DAC voor digitale audio
AD1865
DAC voor digitale audio
AD1868
DAC voor digitale audio
AD22001
IC voor auto-elektronica
AD22050
IC voor auto-elektronica
AD22100
IC voor auto-elektronica
AD22150
IC voor auto-elektronica
AD22180
IC voor auto-elektronica
AD22181
IC voor auto-elektronica
AD2700
spannings-referentie
AD2701X
spannings-referentie
AD2702X
spannings-referentie
AD2710
spannings-referentie
AD2712X
spannings-referentie
AD346
sample & hold
AD362
sample & hold
AD389
sample & hold
AD390
digitaal naar analoog omzetter
AD392
digitaal naar analoog omzetter
AD394
digitaal naar analoog omzetter
AD395
digitaal naar analoog omzetter
AD396
digitaal naar analoog omzetter
AD5010
flash-omzetter resolutie 6 bit
AD532
analoge vermeningvuldiger
AD533
analoge vermenigvuldiger
AD534
analoge vermenigvuldiger
AD536AJ
RMS-omzetter
AD536AK
RMS-omzetter
AD537
f - U en U - f omzetter
AD538
analoge vermenigvuldiger
AD539
analoge vermenigvuldiger
AD5520
6 bit DAC
AD561
DAC, resolutie 10 bit
AD580
spannings-referentie
AD581
spannings-referentie
AD582
sample & hold
AD583
sample & hold
AD584
spannings-referentie
AD585
sample & hold
AD589X
spannings-referentie
AD590
tweedraads temperatuursensor met stroom uitgang
AD590I
temperatuur-sensor
AD590J
temperatuur-sensor
AD590K
temperatuur-sensor
AD590L
temperatuur-sensor
AD590M
temperatuur-sensor
AD592A
temperatuur-sensor
AD594
thermokoppel-versterker
AD595
thermokoppel-versterker
AD596
thermokoppel-versterker
AD597
thermokoppel-versterker
AD6020
flash-omzetter resolutie 6 bit
AD632
analoge vermenigvuldiger
AD633
analoge vermenigvuldiger
AD636J
RMS-omzetter
AD636K
RMS-omzetter
AD637AK
RMS-omzetter
AD637J
RMS-omzetter
AD642
tweevoudige FET op-amp
AD644
tweevoudige FET op-amp
AD650
f - U en U - f omzetter
AD652
f - U en U - f omzetter
AD654
f - U en U - f omzetter
AD664
digitaal naar analoog omzetter
AD7110
niet-lineaire DAC
AD7111X
logaritmische versterker
AD7111X
niet-lineaire DAC
AD7115
logaritmische versterker
AD7115
niet-lineaire DAC
AD7118
logaritmische versterker
AD7118
niet-lineaire DAC

AD7237
2 x 12 bit dubbele DAC
AD7247
2 x 12 bit dubbele DAC
AD734
analoge vermenigvuldiger
AD7501
8-voudige analoge multiplexer
AD7503
8-voudige analoge multiplexer
AD7506
16-voudige analoge multiplexer
AD7507
8-voudige analoge multiplexer
AD7520
10 bit multiplying DAC
AD7520
DAC, resolutie 10 bit
AD7521
10 bit multiplying DAC
AD7523
8 bit multiplying DAC
AD7528
2 x 8 bit dubbele DAC
AD7530
12 bit multiplying DAC
AD7531
12 bit multiplying DAC
AD7533
8 bit multiplying DAC
AD7537
2 x 12 bit dubbele DAC
AD7541
12 bit multiplying DAC
AD7543
seriële DAC
AD7545
12 bit gebufferde multiplying CMOS DAC
AD7547
2 x 12 bit dubbele DAC
AD7549
2 x 12 bit dubbele DAC
AD7560
spannings-referentie
AD7628
2 x 8 bit dubbele DAC
AD770
flash-omzetter resolutie 8 bit
AD7840
seriële DAC
AD834
analoge vermenigvuldiger
AD9000
flash-omzetter resolutie 6 bit
AD9006
flash-omzetter resolutie 6 bit
AD9016
flash-omzetter resolutie 6 bit
ADC0801
8 bit microprocessor compatibele A/D omzetter
ADC0802
8 bit microprocessor compatibele A/D omzetter
ADC0802
8 bit microprocessor-compatible ADC
ADC0803
8 bit microprocessor-compatible ADC
ADC0803
8 bit microprocessor compatibele A/D omzetter
ADC08031
8 bit snelle seriële I/O A/D omzetter met multiplexer optie, spanning referentie en track/hold functie
ADC08032
8 bit snelle seriële I/O A/D omzetter met multiplexer optie, spanning referentie en track/hold functie
ADC08034
8 bit snelle seriële I/O A/D omzetter met multiplexer optie, spanning referentie en track/hold functie
ADC08038
8 bit snelle seriële I/O A/D omzetter met multiplexer optie, spanning referentie en track/hold functie
ADC0804
8 bit microprocessor compatibele A/D omzetter
ADC0805
8 bit microprocessor compatibele A/D omzetter
ADC08061
500 ns A/D omzetter met S/H functie en ingang multiplexer
ADC08062
500 ns A/D omzetter met S/H functie en ingang multiplexer
ADC0808
8 bit microprocessor compatibele A/D omzetter met acht kanaals multiplexer
ADC0809
8 bit microprocessor compatibele A/D omzetter met acht kanaals multiplexer
ADC08131
8 bit snelle seriële I/O A/D omzetter met multiplexer optie, spanning referentie en track/hold functie
ADC08134
8 bit snelle seriële I/O A/D omzetter met multiplexer optie, spanning referentie en track/hold functie
ADC08138
8 bit snelle seriële I/O A/D omzetter met multiplexer optie, spanning referentie en track/hold functie
ADC0816
8 bit microprocessor compatibele A/D omzetter met zestien kanaals multiplexer
ADC08161
500 ns A/D omzetter met S/H functie, 2,5 V bandgap referentie en ingang multiplexer
ADC0817
8 bit microprocessor compatibele A/D omzetter met zestien kanaals multiplexer
ADC0820
8 bit snelle microprocessor compatibele A/D omzetter met Track/Hold functie
ADC0820
flash-omzetter resolutie 8 bit
ADC0831
8 bit seriële I/O A/D omzetter met multiplexer optie
ADC0832
8 bit seriële I/O A/D omzetter met multiplexer optie
ADC0834
8 bit seriële I/O A/D omzetter met multiplexer optie
ADC08351
8 bit, 42 MHz, 36 mW A/D omzetter
ADC0838
8 bit seriële I/O A/D omzetter met multiplexer optie
ADC0844
8 bit microprocessor compatibele A/D omzetter met multiplexer optie
ADC0848
8 bit microprocessor compatibele A/D omzetter met multiplexer optie
ADC0881
flash-omzetter resolutie 8 bit
ADC0882
flash-omzetter resolutie 8 bit
ADC08831
8 bit seriële I/O CMOS A/D omzetters met multiplexer en sample/hold functie
ADC08832
8 bit seriële I/O CMOS A/D omzetters met multiplexer en sample/hold functie
ADC1001
10 bit microprocessor compatibele A/D omzetter
ADC1005
10 bit microprocessor compatibele A/D omzetter
ADC10061
10 bit 600 ns A/D omzetter met ingang multiplexer en sample/hold
ADC10062
10 bit 600 ns A/D omzetter met ingang multiplexer en sample/hold
ADC10064
10 bit 600 ns A/D omzetter met ingang multiplexer en sample/hold
ADC10154
10 bit 4 µs ADC met 4 of 8 kanaals multiplexer, track/hold en referentie
ADC10158
10 bit 4 µs ADC met 4 of 8 kanaals multiplexer, track/hold en track/hold en referentie
ADC10321
10 bit, 20 Ms/s, 98 mW A/D omzetter met sample en hold
ADC1038
10 bit seriële I/O A/D omzetter met analoge multiplexer en track/hold functie
ADC10461
10 bit 600 ns A/D omzetter met ingang multiplexer en sample/hold
ADC10462
10 bit 600 ns A/D omzetter met ingang multiplexer en sample/hold
ADC10464
10 bit 600 ns A/D omzetter met ingang multiplexer en sample/hold
ADC10662
10 bit 360 ns A/D omzetter met ingang multiplexer en sample/hold
ADC10664
10 bit 360 ns A/D omzetter met ingang multiplexer en sample/hold
ADC10731
10 bit seriële I/O A/D omzetter met multiplexer, sample/hold en referentie
ADC10732
10 bit seriële I/O A/D omzetters met multiplexer, sample/hold en referentie
ADC10734
10 bit seriële I/O A/D omzetters met multiplexer, sample/hold en referentie
ADC10738
10 bit seriële I/O A/D omzetter met multiplexer, sample/hold en referentie
ADC1173
8 bit, 3 V, 15 Ms/s, 33 mW A/D omzetter
ADC1175
8 bit, 20 MHz, 60 mW A/D omzetter
ADC1175-50
8 bit, 50 Ms/s, 125 mW A/D omzetter
ADC12030
12 bit seriële I/O A/D omzetter met multiplexer en sample/hold, zelf calibrerend
ADC12032
12 bit seriële I/O A/D omzetter met multiplexer en sample/hold, zelf calibrerend
ADC12034
12 bit seriële I/O A/D omzetter met multiplexer en sample/hold, zelf calibrerend
ADC12038
12 bit seriële I/O A/D omzetters met multiplexer en sample/hold, zelf calibrerend
ADC12041
12 bit 222 KHz Sampling A/D omzetter
ADC12048
12 bit 215 KHz acht kanaals sampling A/D omzetter
ADC12062
12 bit, 1 MHz, 75 mW A/D omzetter met ingang multiplexer en sample/hold

ADC12081
12 bit, 5 MHz Pipelined A/D omzetter met sample/hold, zelf calibrerend
ADC12130
12 bit seriële I/O A/D omzetters met multiplexer en sample/hold, zelf calibrerend
ADC12132
12 bit seriële I/O A/D omzetters met multiplexer en sample/hold, zelf calibrerend
ADC12138
12 bit seriële I/O A/D omzetters met multiplexer en sample/hold, zelf calibrerend
ADC12181
12 bit, 10 MHz Pipelined A/D omzetter met sample/hold, zelf calibrerend
ADC12281
12 bit, 20 Ms/s single-ended ingang, Pipelined A/D
ADC1241
zelf-calibrerende 12 bit microP-compatibele A/D omzetter met sample en hold
ADC12441
12 bit A/D omzetter met sample/hold, zelf calibrerend
ADC12451
12 bit A/D omzetter met sample/hold, zelf calibrerend
ADC1251
zelf-calibrerende 12 bit A/D omzetter met sample en hold
ADC12662
12 bit, 1,5 MHz, 200 mW A/D omzetter met ingang multiplexer en sample/hold
ADC12H030
12 bit seriële I/O A/D omzetter met multiplexer en sample/hold, zelf calibrerend
ADC12H032
12 bit seriële I/O A/D omzetter met multiplexer en sample/hold, zelf calibrerend
ADC12H034
12 bit seriële I/O A/D omzetter met multiplexer en sample/hold, zelf calibrerend
ADC12H038
12 bit seriële I/O A/D omzetters met multiplexer en sample/ hold, zelf calibrerend
ADC12L030
3,3 V 12 bit seriële I/O A/D omzetter met multiplexer en sample/hold, zelf calibrerend
ADC12L032
3,3 V 12 bit seriële I/O A/D omzetter met multiplexer en sample/hold, zelf calibrerend
ADC12L034
3,3 V 12 bit seriële I/O A/D omzetters met multiplexer en sample/hold, zelf calibrerend
ADC12L038
3,3 V 12 bit seriële I/O A/D omzetters met multiplexer en sample/hold, zelf calibrerend
ADC14061
14 bit, 2,5 Ms/s, 390 mW A/D omzetter, zelf calibrerend
ADC14161
14 bit, 2,5 Ms/s, 390 mW A/D omzetter, zelf calibrerend
ADC16061
16 bit, 2,5 Ms/s, 390 mW A/D omzetter, zelf calibrerend
ADC601
12 bit 900 ns ADC
ADC700
16 bit microprocessor-gestuurde ADC
ADC701
16 bit 500 kHz sampling ADC
ADC71
16 bit ADC
ADC76
16 bit ADC
ADC80
ADC
ADC80MAH
12 bit ADC
ADCV0831
8 bit seriële I/O laagspanning en laag vermogen ADC met Auto Shutdown
ADG506
16-voudige analoge multiplexer
ADG526
16-voudige analoge multiplexer
ADM1485
RS-422A/485 lijn-driver en/of -receiver
ADM485
RS-422A/485 lijn-driver en/of -receiver
ADS1210
24 bit ADC
ADS1211
24 bit ADC
ADS1212
22 bit ADC
ADS1213
22 bit ADC
ADS1286
12 bit sampling ADC
ADS574
microprocessor-compatibele sampling CMOS ADC
ADS774
microprocessor-compatibele sampling CMOS ADC
ADS7800
12 bit 3 µs sampling ADC
ADS7804
12 bit 10 µs sampling CMOS ADC
ADS7805
16 bit 10 µs sampling CMOS ADC
ADS7806
laagvermogen 12 bit sampling CMOS ADC
ADS7807
laagvermogen 16 bit sampling CMOS ADC
ADS7808
12 bit 10 µs seriële CMOS sampling ADC
ADS7809
16 bit 10 µs seriële CMOS sampling ADC
ADS7810
12 bit 800 kHz sampling CMOS ADC
ADS7811
16 bit 250 kHz sampling CMOS ADC
ADS7812
laagvermogen seriële 12 bit sampling ADC
ADS7813
laagvermogen seriële 16 bit sampling ADC
ADS7815
16 bit 250 kHz sampling CMOS ADC
ADS7816
12 bit zeer snelle laagvermogen sampling ADC
ADS7817
12 bit differentiële laagvermogen sampling ADC
ADS7818
12 bit zeer snelle laagvermogen sampling ADC
ADS7819
12 bit 800 kHz sampling CMOS ADC
ADS7820
12 bit 10 µs sampling CMOS ADC
ADS7821
16 bit 10 µs sampling CMOS ADC
ADS7822
12 bit zeer snelle 2,7 V sampling ADC
ADS7824
vierkanaals 12 bit sampling CMOS ADC
ADS7825
vierkanaals 16 bit sampling CMOS ADC
ADS7831
12 bit 600 kHz sampling CMOS ADC
ADS7832
vierkanaals 12 bit ADC, zelfcalibratie
ADS7833
tienkanaals 12 bit data acquisition systeem
ADS7841
12 bit, vierkanaals seriële uitgang sampling ADC
ADS7843
controller voor aanraakscherm
ADS800
snelle 12 bit, 40 MHz sampling ADC
ADS801
snelle 12 bit, 25 MHz sampling ADC
ADS802
snelle 12 bit, 10 MHz sampling ADC
ADS803
snelle 12 bit, 5 MHz sampling ADC
ADS804
snelle 12 bit, 10 MHz sampling ADC
ADS805
snelle 12 bit, 20 MHz sampling ADC
ADS820
snelle 10 bit, 20 MHz sampling ADC
ADS821
snelle 10 bit, 40 MHz sampling ADC
ADS822
snelle 10 bit, 40 MHz sampling ADC
ADS823
snelle 10 bit, 60 MHz sampling ADC
ADS824
snelle 10 bit, 70 MHz sampling ADC
ADS830
snelle 8 bit, 60 MHz sampling ADC
ADS831
snelle 8 bit, 80 MHz sampling ADC
ADS900
10 bit, 20 MHz, +3 V ADC
ADS901
10 bit, 20 MHz, +3 V ADC
ADS902
10 bit, 30 MHz sampling ADC
ADS930
8 bit, 30 MHz sampling ADC
ADS931
snelle 8 bit, 30 MHz sampling ADC
ADSHC85
sample & hold
ADSHM05
sample & hold
ADSHM05K
sample & hold
ADVFC32
f - U en U - f omzetter
AFE1103
HDSL/MDSL analoog front end
AFE1104
HDSL/MDSL analoog front end
AFE1105
HDSL/MDSL analoog front end
AFE1115
HDSL/MDSL analoog front end met VCXO
AFE1124
HDSL/MDSL analoog front end
ALD1000
programmeerbare stroom/spanning zender
AM26C31
RS-422A/423 lijn-driver en/of -receiver

(wordt vervolgd)

AM26C32
RS-422A/423 lijn-driver en/of -receiver
AM26LS29
RS-422A/423 lijn-driver en/of -receiver
AM26LS30
RS-422A/423 lijn-driver en/of -receiver
AM26LS31C
RS-422A/423 lijn-driver en/of -receiver
AM26LS32AC
RS-422A/423 lijn-driver en/of -receiver
AM26LS33AC
RS-422A/423 lijn-driver en/of -receiver
AM26S10C
single-ended lijn-driver en/of -receiver
AM26S11C
single-ended lijn-driver en/of -receiver
AMU2481
audio menger
AN0116
MOSFET array
AN0120
MOSFET array
AN0130
MOSFET array
AN0132
MOSFET array
AN0140
MOSFET array
AN0416
MOSFET array
AN0420
MOSFET array
AN0430
MOSFET array
AN0432
MOSFET array
AN0440
MOSFET array
AP0116
MOSFET array
AP0120
MOSFET array
AP0130
MOSFET array
AP0132
MOSFET array
AP0140
MOSFET array
AP0416
MOSFET array
AP0420
MOSFET array
AP0430
MOSFET array
AP0432
MOSFET array
AP0440
MOSFET array
AS1004
nauwkeurige spanningsreferentie
AS1115
NPN spanningsstabilisator, lage spanningsval, 600 mA
AS1117
NPN spanningsstabilisator, lage spanningsval, 800 mA
AS1121
150 mA spanningsstabilisator
AS116
100 mA spanningsstabilisator, lage spanningsval, drie-poot
AS1431
nauwkeurige instelbare shunt spanningsstabilisator
AS1581
zeer nauwkeurige spanningsstabilisator, lage spanningsval, 5 A
AS1582
zeer nauwkeurige spanningsstabilisator, 3 A
AS1583
zeer nauwkeurige spanningsstabilisator, lage spanningsval, 1,5 A
AS2431
nauwkeurige instelbare shunt spanningsstabilisator, laag eigen verbruik, SOT-23, 2,5 V
AS2431L
nauwkeurige instelbare shunt spanningsstabilisator, laag eigen verbruik, SOT-23, 2,5 V
AS2700
spanningsstabilisator met shutdown, lage spanningsval, 700 mA
AS2715
spanningsstabilisator, lage spanningsval, 1,5 A
AS2730
spanningsstabilisator met instelbare en vaste uitgangsspanning, lage spanningsval, 3 A
AS2810
spanningsstabilisator met instelbare en vaste uitgangsspanning,lage spanningsval, 1 A
AS2811
spanningsstabilisator met instelbare en vaste uitgangsspanning, lage spanningsval, 1 A
AS2815
spanningsstabilisator met instelbare en vaste uitgangsspanning, lage spanningsval, 1,5 A
AS2840
spanningsstabilisator met instelbare en vaste uitgangsspanning, lage spanningsval, 4 A
AS2850
spanningsstabilisator met instelbare en vaste uitgangsspanning, 5 A
AS2870
spanningsstabilisator met instelbare en vaste uitgangsspanning, lage spanningsval, 6,5 A
AS2880
spanningsstabilisator met instelbare en vaste 3,3 V uitgangsspanning, lage spanningsval, 5 A
AS2884
spanningsstabilisator met instelbare en vaste 3,3 V uitgangsspanning, lage spanningsval, 8 A
AS2885
spanningsstabilisator met instelbare en vaste uitgangsspanning, lage spanningsval, 5 A
AS2886
spanningsstabilisator met instelbare en vaste uitgangsspanning, lage spanningsval, 1,5 A
AS2887
spanningsstabilisator met instelbare en vaste uitgangsspanning, lage spanningsval, 3 A
AS2920
spanningsstabilisator met shutdown, lage spanningsval, 400 mA
AS2940
spanningsstabilisator, lage spanningsval, 1 A
AS2941
spanningsstabilisator, lage spanningsval, 1 A
AS3431
nauwkeurige instelbare shunt spanningsstabilisator, laag eigen verbruik, 2,5 V, SOT-23
AS3815
spanningsstabilisator met lage ruis, 150 mA
AS3819
spanningsstabilisator met lage ruis, 500 mA
AS3940
spanningsstabilisator, lage spanningsval, 1 A
AS4040
nauwkeurige shunt spanningsreferentie, laag eigen verbruik
AS4041
nauwkeurige shunt spanningsreferentie, laag eigen verbruik
AS431
nauwkeurige instelbare shunt spanningsstabilisator
AS431C
nauwkeurige instelbare shunt spanningsstabilisator
AS431L
nauwkeurige instelbare shunt spanningsstabilisator, lage spanning
AS432
zeer nauwkeurige instelbare shunt spanningsstabilisator, 1,24 V
AS432L
zeer nauwkeurige instelbare shunt spanningsstabilisator, 1,24 V
AS7660
DC/DC spanningsomzetter
AS8863
spanningsstabilisator, lage spanningsval, 120 mA
ASC3553O
audio stereo codec
ASI3560A
audio stream interface
AY-58410
coder-IC
AY-58411
coder-IC
AY-58450
coder-IC
AY-58460
decoder IC
AY-58461
decoder IC

Letter B

BB3553
zeer snelle buffer/versterker
BB3554
breedbandige snelle operationele versterker
BM10
gas-sensor
BM12
gas-sensor
BSP3501C
geluidsprocessor
BSP3505D
geluidsprocessor
BST612N1
solid state relais
BST620L1
solid state relais
BST621L1
solid state relais
BST711L1
solid state relais
BST712N1
solid state relais
BST721L1
solid state relais
BST726L1
solid state relais
BST734L1
solid state relais
BTS100
solid state relais
BTS117
solid State relais
BTS133
solid state relais
BTS141
solid state relais
BTS149
solid state relais
BTS409L1
solid state relais
BTS410D2
solid state relais
BTS410E2
solid state relais
BTS410F2
solid state relais
BTS410G2
solid state relais
BTS410H2
solid state relais
BTS412B2
solid state relais

BTS426L1
solid state relais
BTS430K2
solid state relais
BTS432D2
solid state relais
BTS432E2
solid state relais
BTS432F2
solid state relais
BTS432I2
solid state relais
BTS442D2
solid state relais
BTS442E2
solid state relais
BTS542D2
solid state relais
BTS542E2
solid state relais
BTS611L1
solid state relais
BTS917
solid state relais
BTS933
solid state relais
BTS941
solid state relais
BTS949
solid state relais
BUF600
zeer snelle bufferversterker
BUF601
zeer snelle bufferversterker
BUF634
zeer snelle bufferversterker, 250 mA

Letter C

C555
timer
C556
timer
C78L03BD
CMOS positieve spanningsstabilisator
C78L03BZ
CMOS positieve spanningsstabilisator
C78L03CD
CMOS positieve spanningsstabilisator
C78L03CZ
CMOS positieve spanningsstabilisator
C78L05BD
CMOS positieve spanningsstabilisator
C78L05BZ
CMOS positieve spanningsstabilisator
C78L05CD
CMOS positieve spanningsstabilisator
C78L05CZ
CMOS positieve spanningsstabilisator
CA082T
tweevoudige FET op-amp
CA083E
tweevoudige FET op-amp
CA084A
operationele versterker
CA084E
operationele versterker
CA124
viervoudige operationele versterker, 1 MHz
CA139
viervoudige spanningscomparator
CA139A
viervoudige spanningscomparator
CA1458
0,9 MHz operationele versterker, hoge versterking
CA1458
bipolaire op-amp
CA1558
0,9 MHz operationele versterker, hoge versterking
CA158
bipolaire op-amp
CA158
tweevoudige operationele versterker, 1 MHz
CA158A
tweevoudige operationele versterker, 1 MHz
CA1724
transistor array
CA1725
transistor array
CA2002
eindversterker P=10 W
CA2004
eindversterker P>10 W
CA224
viervoudige operationele versterker, 1 MHz
CA239
viervoudige spanningscomparator
CA258
tweevoudige operationele versterker, 1 MHz
CA258A
bipolaire op-amp
CA2904
tweevoudige operationele versterker, 1 MHz
CA3012
FM middenfrequent breedband versterker
CA3018
transistor array
CA3019
diode-array
CA3020
8 MHz vermogenversterker
CA3020
operationele versterker
CA3020A
8 MHz vermogenversterker
CA3026
transistor array
CA3039
diode-array
CA3045
NPN transistor-array
CA3046
NPN transistor-array
CA3048
lineaire voorversterker
CA3049T
transistor array
CA3052
lineaire voorversterker
CA3054
tweevoudige verschilversterker, laagvermogen, van DC tot 120 MHz
CA3060
OTA
CA3078
2 MHz operationele versterker, micropower
CA3078A
2 MHz operationele versterker, micropower
CA3080
2 MHz operational transconductance versterker
CA3080A
2 MHz operational transconductance versterker
CA3081
NPN transistor-array, hoge stromen
CA3082
NPN transistor-array, hoge stromen
CA3083
NPN transistor-array
CA3084
transistor array
CA3086
NPN transistor-array
CA3089
FM middenfrequent systeem
CA3091D
analoge vermenigvuldiger
CA3094
30 MHz operational transconductance versterker, hoge uitgangsstroom
CA3094
OTA
CA3094A
30 MHz operational transconductance versterker, hoge uitgangsstroom
CA3094B
30 MHz operational transconductance versterker, hoge uitgangsstroom
CA3096
NPN/PNP transistor-array
CA3096A
NPN/PNP transistor-array
CA3096AE/E
transistor array
CA3096C
NPN/PNP transistor-array
CA3096E
transistor array
CA3102
tweevoudige verschilversterker, laagvermogen, tot 500 MHz
CA3102E
transistor array
CA3105
operationele versterker
CA3118
transistor array
CA3123
AM-ontvanger
CA3127
NPN transistor-array, hoge frequentie
CA3127E
transistor array
CA3130
15 MHz BiMOS operationele versterker met MOSFET ingang en CMOS uitgang
CA3130A
15 MHz BiMOS operationele versterker met MOSFET ingang en CMOS uitgang
CA3131
eindversterker P=5 W
CA3138E
transistor array
CA3140
4,5 MHz BiMOS operationele versterker met MOSFET ingang en bipolaire uitgang
CA3140A
4,5 MHz BiMOS operationele versterker met MOSFET ingang en bipolaire uitgang
CA3143
diode-array
CA3146
transistor array voor hoge spanningen
CA3146A
transistor array voor hoge spanningen
CA3160
4 MHz BiMOS operationele versterker met MOSFET ingang en CMOS uitgang
CA3160A
4 MHz BiMOS operationele versterker met MOSFET ingang en CMOS uitgang
CA3161
BCD naar zeven segment decoder en driver
CA3161E
ADC resolutie +/- 999
CA3162
ADC voor 3 digit display
CA3162A
ADC voor 3 digit display
CA3162E
ADC resolutie +/- 999
CA3165
IC voor auto-elektronica

CA3165E
transistor-ontsteking
CA3179E
pre-scaler
CA3183
transistor array voor hoge spanningen
CA3183A
transistor array voor hoge spanningen
CA3199E
pre-scaler
CA3211E
pre-scaler
CA3224E
automatische bias controle voor beeldbuis
CA3227
1,5 GHz NPN transistor array, laag vermogen toepassingen
CA3227E
transistor array
CA3228
IC voor auto-elektronica
CA324
viervoudige operationele versterker, 1 MHz
CA3240
tweevoudige 4,5 MHz BiMOS operationele versterker met MOSFET ingang en bipolaire uitgang
CA3240
tweevoudige FET op-amp
CA3240A
tweevoudige 4,5 MHz BiMOS operationele versterker met MOSFET ingang en bipolaire uitgang
CA3246
1,5 GHz NPN transistor array, laag vermogen toepassingen
CA3246E
transistor array
CA3260
4 MHz BiMOS operationele versterker met MOSFET ingang en CMOS uitgang
CA3260
tweevoudige FET op-amp
CA3260A
4 MHz BiMOS operationele versterker met MOSFET ingang en CMOS uitgang
CA3280
tweevoudige 9 MHz operational transconductance versterker
CA3280A
OTA
CA3280A
tweevoudige 9 MHz operational transconductance versterker
CA3290
BiMOS tweevoudige spanningscomparator met MOSFET ingang, bipolaire uitgang
CA3290A
BiMOS tweevoudige spanningscomparator met MOSFET ingang, bipolaire uitgang
CA3300
flash-omzetter resolutie 6 bit
CA3304
4 bit 25 Ms/s flash ADC
CA3304A
4 bit 25 Ms/s flash ADC
CA3306
6 bit 15 Ms/s flash ADC
CA3306A
6 bit 15 Ms/s flash ADC
CA3306C
6 bit 15 Ms/s flash ADC
CA3308
flash-omzetter resolutie 8 bit
CA3310
CMOS 10 bit ADC met track/hold
CA3310A
CMOS 10 bit ADC met track/hold
CA3318
CMOS 8 bit flash ADC, video
CA3338
CMOS 8 bit 50 Ms/s R2R DAC, video
CA3338A
CMOS 8 bit 50 Ms/s R2R DAC, video
CA339
viervoudige spanningscomparator
CA3420
0,5 MHz BiMOS operationele versterker met lage ingangsstroom en lage voedingsspanning
CA3420A
0,5 MHz BiMOS operationele versterker met lage ingangsstroom
CA3450
220 MHz operationele versterker voor video line drivers
CA358
tweevoudige operationele versterker, 1 MHz
CA358A
tweevoudige operationele versterker, 1 MHz
CA5160
4 MHz BiMOS operationele versterker met MOSFET ingang en CMOS uitgang
CA5260
3 MHz BiMOS operationele versterker met MOSFET ingang en CMOS uitgang
CA5260A
3 MHz BiMOS operationele versterker met MOSFET ingang en CMOS uitgang
CA5420A
0,5 MHz BiMOS operationele versterker met lage voedingsspanning en lage ingangsstroom
CA5470
viervoudige 14 MHz, BiMOS-E operationele versterker met MOSFET ingang en bipolaire uitgang
CA723
instelbare spanningsregulator, 2 V tot 37 V, 150 mA
CA723C
instelbare spanningsregulator, 2 V tot 37 V, 150 mA
CA741
0,9 MHz operationele versterker, hoge versterking
CA741C
0,9 MHz operationele versterker, hoge versterking
CAP3001
processor voor autoradio
CAP3540B
processor voor autoradio
CAP3541B
processor voor autoradio
CB12000
standaard cel
CB22000
HCMOS standaard cel
CB35000
HCMOS standard cel
CCU3000
centrale controle unit
CCU3000-I
centrale controle unit met Closed-Caption decoder en OSD
CCU3001
centrale controle unit
CCU3001-I
centrale controle unit met Closed-Caption decoder en OSD
CCZ3005H
centrale controle unit met Closed-Caption decoder en OSD
CCZ3005-I
centrale controle unit met Closed-Caption decoder en OSD
CCZ3005J
centrale controle unit met Closed-Caption decoder en OSD
CCZ3005K
centrale controle unit met Closed-Caption decoder en OSD
CD/P1802AC
CMOS 8 bit microprocessor
CD22100
matrix-schakelaar
CD22101
matrix-schakelaar
CD22102
matrix-schakelaar
CD22103A
CMOS HDB3 (High Density Bipolar 3) transcoder voor 2.048/8.448 Mb/s
CD22202
5 V laagvermogen DTMF ontvanger
CD22203
5 V laagvermogen DTMF ontvanger
CD22204
5 V laagvermogen subscriber DTMF ontvanger
CD22M3493
12 x 8 x 1 BiMOS-E kruispunt schakelaar
CD22M3494
16 x 8 x 1 BiMOS-E kruispunt schakelaar
CD4046B
phase locked loop
CD4051
8-voudige analoge multiplexer
CD4067B
16-voudige analoge multiplexer
CD4722B
timer
CD4741B
matrix-schakelaar
CD74HC22106
QMOS 8 x 8 x 1 kruispunt schakelaars met geheugen controle
CD74HCT22106
QMOS 8 x 8 x 1 kruispunt schakelaars met geheugen controle
CDC111
clock-generator voor snelle systemen
CDC2351
clock-generator voor snelle systemen
CDC2509
clock-generator voor snelle systemen
CDC2509A
clock-generator voor snelle systemen
CDC2510
clock-generator voor snelle systemen
CDC2510A
clock-generator voor snelle systemen
CDC2516
clock-generator voor snelle systemen
CDC2536
clock-generator voor snelle systemen
CDC2582
clock-generator voor snelle systemen
CDC2586
clock-generator voor snelle systemen
CDC318
clock-generator voor snelle systemen
CDC319
clock-generator voor snelle systemen
CDC328A
clock-generator voor snelle systemen
CDC329A
clock-generator voor snelle systemen
CDC337
clock-generator voor snelle systemen
CDC339
clock-generator voor snelle systemen

CDC340
clock-generator voor snelle systemen
CDC341
clock-generator voor snelle systemen
CDC391
clock-generator voor snelle systemen
CDC392
clock-generator voor snelle systemen
CDC509
clock-generator voor snelle systemen
CDC516
clock-generator voor snelle systemen
CDC536
clock-generator voor snelle systemen
CDC582
clock-generator voor snelle systemen
CDC586
clock-generator voor snelle systemen
CDC913
clock-generator voor snelle systemen
CDC9841
clock-generator voor snelle systemen
CDC9842
clock-generator voor snelle systemen
CDC9843
clock-generator voor snelle systemen
CDM6117
statisch RAM
CDM6118
statisch RAM
CDP1802A
CMOS 8 bit microprocessor
CDP1802AC/3
CMOS 8 bit microprocessor
CDP1802BC
CMOS 8 bit microprocessor
CDP1805AC
CMOS 8 bit microprocessor met RAM en counter/timer
CDP1806AC
CMOS 8 bit microprocessor met RAM en counter/timer
CDP1821C/3
CMOS 1.024 woord x 1 bit statisch RAM
CDP1822
256 woord x 4 bit statisch RAM
CDP1822C
256 woord x 4 bit statisch RAM
CDP1822C/3
CMOS 256 woord x 4 bit statisch RAM
CDP1823
128 woord x 8 bit statisch RAM
CDP1823C
128 woord x 8 bit statisch RAM
CDP1823C/3
CMOS 128 woord x 8 bit statisch RAM
CDP1824
32 woord x 8 bit statisch RAM
CDP1824/3
CMOS 32 woord x 8 bit statisch RAM
CDP1824C
32 woord x 8 bit statisch RAM
CDP1824C/3
CMOS 32 woord x 8 bit statisch RAM
CDP1826C
CMOS 64 woord x 8 bit statisch RAM
CDP1851
CMOS programmeerbare I/O-interface
CDP1851C
CMOS programmeerbare I/O-interface
CDP1852
byte-wide ingang/uitgang poort
CDP1852/3
byte-wide ingang/uitgang poort
CDP1852C
byte-wide ingang/uitgang poort
CDP1852C/3
byte-wide ingang/uitgang poort
CDP1853
N bit 1 uit 8 decoder
CDP1853C
N bit 1 uit 8 decoder
CDP1853C/3
CMOS N bit 1 uit 8 decoder
CDP1854A
programmeerbare universele asynchrone ontvanger/zender
CDP1854A/3
CMOS programmeerbare universele asynchrone ontvanger/zender
CDP1854AC
programmeerbare universele asynchrone ontvanger/zender
CDP1854AC/3
CMOS programmeerbare universele asynchrone ontvanger/zender
CDP1855
8 bit programmeerbare vermenigvuldiger/deler
CDP1855C
8 bit programmeerbare vermenigvuldiger/deler
CDP1857C
4 bit bus buffer/separator
CDP1871A
CMOS toetsenbord encoder
CDP1871AC
CMOS toetsenbord encoder
CDP1872C
snelle 8 bit ingang/uitgang poort
CDP1874C
snelle 8 bit ingang/uitgang poort
CDP1875C
snelle 8 bit ingang/uitgang poort
CDP1877
programmeerbare interrupt controller (PIC)
CDP1877C
programmeerbare interrupt controller (PIC)
CDP1878C
CMOS tweevoudige counter-timer
CDP1879
CMOS real time clock
CDP1879C-1
CMOS real time clock
CDP1881C
CMOS 6 bit latch en decoder geheugen interface
CDP1882
CMOS 6 bit latch en decoder geheugen interface
CDP1882C
CMOS 6 bit latch en decoder geheugen interface
CDP1883
CMOS 7 bit latch en decoder geheugen interface
CDP1883C
CMOS 7 bit latch en decoder geheugen interface
CDP6402
CMOS universele asynchrone ontvanger/zender
CDP6402C
CMOS universele asynchrone ontvanger/zender
CGS100P2530
clock-driver/generator
CGS100P2531
clock-driver/generator
CGS2534
clock-generator/driver
CGS2534V
viervoudige 1 naar 4 clock driver
CGS2535
clock-generator/driver
CGS2535TV
viervoudige 1 naar 4 clock driver
CGS2535V
viervoudige 1 naar 4 clock driver
CGS2536
clock-generator/driver
CGS2536V
viervoudige 1 naar 4 clock driver
CGS2537
clock-generator/driver
CGS3311
clock-generator/driver
CGS3312
clock-generator/driver
CGS3313
clock-generator/driver
CGS3314
clock-generator/driver
CGS3315
clock-generator/driver
CGS3316
clock-generator/driver
CGS3317
clock-generator/driver
CGS3318
clock-generator/driver
CGS3319
clock-generator/driver
CGS64B2528
clock-driver/generator
CGS64B2529
clock-driver/generator
CGS64B303
clock-driver/generator
CGS64B304
clock-driver/generator
CGS64B305
clock-driver/generator
CGS700
clock-driver/generator
CGS701A
clock-driver/generator
CGS702
clock-driver/generator
CGS74B2525
clock-driver/generator
CGS74B2528
clock-driver/generator
CGS74B2529
clock-driver/generator
CGS74B303
clock-driver/generator
CGS74B304
clock-driver/generator
CGS74B305
clock-driver/generator
CGS74C2525
clock-driver/generator
CGS74C2526
clock-driver/generator
CGS74CT2524
clock-driver/generator
CGS74CT2525
clock-driver/generator
CGS74CT2526
clock-driver/generator
CGS74CT2527
clock-driver/generator
CGS74LCT2524
clock-driver/generator
CIP3250A
component interface processor
CL10
gas-sensor
CLC109
laag vermogen, breedband, gesloten lus buffer
CLC110
spanningsbuffer of stroombuffer
CLC111
spanningsbuffer of stroombuffer
CLC114
spanningsbuffer of stroombuffer
CLC115
spanningsbuffer of stroombufferr
CLC400
zeer snelle breedband op-amp met lage versterking
CLC401
zeer snelle breedband op-amp met hoge versterking

CLC402
op-amp met snelle 14 bit settling
CLC405
laag vermogen, 110 MHz op-amp met disable
CLC406
breedband, laag-vermogen op-amp
CLC407
laag vermogen, 110 MHz programmeerbare buffer met disable
CLC409
breedband, lage vervorming op-amp
CLC410
zeer snelle video op-amp met disable
CLC411
snelle video op-amp met disable
CLC412
tweevoudige, breedband video op-amp
CLC414
viervoudige, laag-vermogen op-amp
CLC415
viervoudige, breedband op-amp
CLC420
zeer snelle op-amp
CLC425
ultra lage ruis breedband op-amp
CLC426
breedband, lage ruis, op-amp
CLC428
tweevoudige breedband, lage ruis, op-amp
CLC430
100 MHz op-amp met disable
CLC432
tweevoudige breedband op-amp
CLC440
snelle, laag vermogen, op-amp
CLC446
400 MHz, 50 mW Current-Feedback op-amp
CLC449
1,1 GHz ultra breedband op-amp
CLC450
enkelvoudige voeding, laag-vermogen, Current Feedback versterker
CLC452
enkelvoudige voeding, laag-vermogen, Current Feedback Output
CLC501
snelle clamping op-amp
CLC502
clamping op-amp met 14 bit settling
CLC505
snelle programmeerbare op-amp
CLC520
versterker met AGC
CLC522
breedband versterker met AGC
CLC532
snelle 2:1 analoge multiplexer
CLC533
snelle 4:1 analoge multiplexer
CLC5523
laag-vermogen versterker met variabele versterking
CLC5602
tweevoudige video versterker
CLC5612
tweevoudige programmeerbare buffer
CLC5622
tweevoudige video versterker
CLC5623
drievoudige video versterker
CLC5632
tweevoudige programmeerbare buffer
CLC5633
drievoudige programmeerbare buffer
CLC5956
12 bit, 65 Ms/s A/D omzetter
CLC952
12 bit, 41 Ms/s A/D omzetter
CL-CR3430
ATAPI CD-ROM decoder
CL-CR3460
ATAPI CD-R/RW encoder/decoder met 8 x schrijven en 16 x lezen
CL-CR3465
ATAPI CD-R/RW encoder/decoder met 8 x schrijven en 26 x lezen
CL-CR3470
ATAPI CD-R/RW encoder/decoder
CL-CR3475
ATAPI CD-R/RW encoder/decoder
CL-CR3560
SCSI CD-R/RW encoder/decoder met 8 x schrijven en 16 x lezen
CL-CR3700
ATAPI DVD drive manager
CL-PS6700
PC Card controller, laag vermogen
CL-SH7655
ATA disk controller
CL-SH7656
ATA disk controller
CL-SH7660
ATA disk controller
CL-SH8665
ATA drive electronics
CM10
gas-sensor
CM11
gas-sensor
CM8870C
DTMF ontvanger
CM8871C
DTMF ontvanger
CM8872
DTMF ontvanger
CMP100
zeer snelle vensterdiscriminator
CNG35
opto-koppelaar
CNG36
opto-koppelaar
CNG40
opto-koppelaar
CNG82
opto-koppelaar
CNG83
opto-koppelaar
CNR21
opto-koppelaar
CNR36
opto-koppelaar
CNS35
opto-koppelaar
CNW135
opto-koppelaar
CNW136
opto-koppelaar
CNW138
opto-koppelaar
CNW139
opto-koppelaar
CNW4502
opto-koppelaar
CNW82
opto-koppelaar
CNW83
opto-koppelaar
CNX21
opto-koppelaar
CNX35
opto-koppelaar
CNX36
opto-koppelaar
CNX38
opto-koppelaar
CNX39
opto-koppelaar
CNX48
opto-koppelaar
CNX62
opto-koppelaar
CNX62A
opto-koppelaar
CNX72A
opto-koppelaar
CNX82A
opto-koppelaar
CNX83A
opto-koppelaar
CNY17
opto-koppelaar
CNY17F
opto-koppelaar
CNY17GF
opto-koppelaar
CNY18
opto-koppelaar
CNY21
opto-koppelaar
CNY22
opto-koppelaar
CNY23
opto-koppelaar
CNY30
opto-koppelaar
CNY34
opto-koppelaar
CNY35
opto-koppelaar
CNY42
opto-koppelaar
CNY43
opto-koppelaar
CNY44
opto-koppelaar
CNY46
opto-koppelaar
CNY47
opto-koppelaar
CNY47A
opto-koppelaar
CNY48
opto-koppelaar
CNY64
opto-koppelaar
CNY65
opto-koppelaar
CNY66
opto-koppelaar
CNY71
opto-koppelaar
CNY74-2
opto-koppelaar
CNY74-4
opto-koppelaar
CNY75
opto-koppelaar
CNY75G
opto-koppelaar
COP620C
microCMOS microcontroller
COP622C
microCMOS microcontroller
COP640C
microCMOS microcontroller
COP642C
microCMOS microcontroller
COP820C
microCMOS microcontroller
COP820CJ
8 bit microcontroller met multi-ingang 'Wake Up' en 'Brown Out' detector
COP822C
microCMOS microcontroller
COP822CJ
8 bit microcontroller met multi-ingang 'Wake Up' en 'Brown Out' detector
COP840C
microCMOS microcontroller
COP840CJ
8 bit microcontroller met multi-ingang 'Wake-Up' en 'Brown Out' detector
COP842
8 bit microcontroller met multi-ingang 'Wake-Up' en 'Brown Out' detector
COP842C
microCMOS microcontroller
COP87L20CJ
8 bit One Time programmeerbare (OTP) microcontroller met multi-ingang en Wake-Up en Brown Out detector
COP87L22CJ
8 bit One Time programmeerbare (OTP) microcontroller met mul-

ti-ingang Wake-Up en Brown Out detector
COP87L40CJ
8 bit One Time programmeerbare (OTP) microcontroller met multi-ingang Wake-Up en Brown Out detector
COP87L40RJ
One Time programmeerbare (OTP) microcontroller met 32 kB programma geheugen
COP87L42CJ
8 bit One Time programmeerbare (OTP) microcontroller met multi-ingang Wake-Up en Brown Out detector
COP87L42RJ
One Time programmeerbare (OTP) microcontroller met 32 kB programma geheugen
COP87L84BC
8 bit One Time programmeerbare (OTP) microcontroller met CAN interface
COP87L84CF
8 bit One Time programmeerbare (OTP) microcontroller met A/D omzetter
COP87L84CL
8 bit One Time programmeerbare (OTP) microcontroller
COP87L84EG
8 bit One Time programmeerbare (OTP) microcontroller met UART en drie multi-functie timers
COP87L84EK
8 bit One Time programmeerbare (OTP) microcontroller met analoog functie blok
COP87L84RG
8 bit One Time programmeerbare (OTP) microcontroller met 32 kB programma geheugen
COP87L84RK
8 bit One Time programmeerbare (OTP) microcontroller met analoog functie blok en 32 kB programma geheugen
COP87L88CF
8 bit One Time programmeerbare (OTP) microcontroller met A/D omzetter
COP87L88CL
8 bit One Time programmeerbare (OTP) microcontroller
COP87L88EB
8 bit One Time programmeerbare (OTP) microcontroller met CAN interface, A/D en UART
COP87L88EG
8 bit One Time programmeerbare (OTP) microcontroller met UART en drie multi-functie timers
COP87L88EK
8 bit One Time programmeerbare (OTP) microcontroller met analoog functie blok
COP87L88FH
8 bit microcontroller met UART, drie multi-functie timers en Multiply/Divide blok
COP87L88GG
8 bit One Time programmeerbare (OTP) microcontroller met UART en drie multi-functie timers
COP87L88KG
8 bit One Time programmeerbare (OTP) microcontroller met UART en drie multi-functie timers
COP87L88RG
8 bit One Time programmeerbare (OTP) microcontroller met 32 kB programma geheugen
COP87L88RK
8 bit One Time programmeerbare (OTP) microcontroller met analoog functie blok en 32 kB programma geheugen
COP87L88RW
8 bit One Time programmeerbare (OTP) microcontroller met Pulse Train Generators en Capture Modules
COP880C
microcontroller
COP881C
microcontroller
COP882C
microcontroller
COP884BC
8 bit microcontroller met CAN interface
COP884CF
8 bit CMOS microcontroller met A/D omzetter
COP884CG
8 bit microcontroller met UART en drie Multi-Function timers
COP884CL
8 bit microcontroller
COP884CS
8 bit microcontroller met UART en een Multi-Function timer
COP884EG
8 bit microcontroller met UART en drie Multi-Function timers
COP884EK
8 bit microcontroller met analoog functie blok
COP888CF
8 bit CMOS microcontroller met A/D omzetter
COP888CG
8 bit microcontroller met UART en drie Multi-Function timers
COP888CS
8 bit microcontroller met UART en een Multi-Function timer
COP888EB
8 bit microcontroller met CAN interface, A/D en UART
COP888EG
8 bit microcontroller met UART en drie Multi-Function timers
COP888EK
8 bit microcontroller met analoog functie blok
COP888FH
8 bit microcontroller met UART, drie Multi-Function timers en Multiply/Divide blok
COP888GD
8 bit microcontroller met A/D omzetter
COP888GG
8 bit microcontroller met UART en drie Multi-Function timers
COP888GW
8 bit microcontroller met Pulse Train Generators en Capture Modules
COP888HG
8 bit microcontroller met UART en drie Multi-Function timers
COP8ACC5
8 bit microcontroller met hoge resolutie A/D converter
COP8ACC7
8 bit One Time Programmable (OTP) microcontroller met hoge resolutie A/D converter
COP8SAA7
8 bit One-Time Programmable (OTP) microcontroller
COP8SAB7
8 bit One-Time Programmable (OTP) microcontroller
COP8SAC7
8 bit One-Time Programmable (OTP) microcontroller
COP912C
8 bit microcontroller
COP920C
microCMOS microcontroller
COP922C
microCMOS microcontroller
COP940C
microCMOS microcontroller
COP942C
microCMOS microcontroller
CS3310
stereo digitale volume regeling
CS4215
'CrystalClear' 16 bit stereo audio codec
CS4216
'CrystalClear' 16 bit stereo audio codec
CS4218
'CrystalClear' 16 bit stereo audio codec
CS4220
24 bit stereo audio codec
CS4221
24 bit stereo audio codec
CS4222
20 bit stereo audio codec
CS4223
24 bit 105 dB audio codec
CS4224
24 bit 105 dB audio codec
CS4225
multi-channel audio codec
CS4226
surround sound codec voor AC-3
CS4227
zes kanaals 20 bit audio codec
CS4231A
'CrystalClear' parallelle interface audio codec
CS4235
'CrystalClear' ISA audio-systeem
CS4236B
'CrystalClear' single-chip audio-systeem
CS4237B
'CrystalClear' audio systeem met 3D geluid
CS4238B
'CrystalClear' audio systeem met 3D geluid
CS4239
'CrystalClear' ISA audio systeem
CS4280
'CrystalClear' PCI audio interface
CS4294
'SoundFusion' audio codec voor AC97
CS4297
'CrystalClear' 'SoundFusion' audio codec voor AC97
CS4327
20 bit stereo audio D/A converter
CS4329
20 bit 105 dB stereo audio D/A converter
CS4330
8 pin stereo audio D/A converter
CS4331
8 pin stereo audio D/A converter
CS4333
8 pin stereo audio D/A converter
CS4334
8 pin 24 bit 96 kHz stereo audio D/A Converter
CS4335
8 pin 24 bit 96 kHz stereo audio D/A Converter
CS4336
8 pin 24 bit 96 kHz stereo audio D/A Converter
CS4337
8 pin 24 bit 96 kHz stereo audio D/A Converter
CS4338
8 pin 24 bit 96 kHz stereo audio D/A Converter
CS4339
8 pin 24 bit 96 kHz stereo audio D/A Converter
CS4340
24 bit 96 kHz stereo audio D/A Converter
CS4341
24 bit 96 kHz stereo audio D/A Converter met volume controle
CS4390
24 bit stereo audio D/A converter

CS4610
'SoundFusion' PCI audio accelerator
CS4611
'SoundFusion' PCI audio accelerator
CS4614
'SoundFusion' PCI audio accelerator
CS4622
'SoundFusion' PCI audio accelerator
CS4624
'SoundFusion' PCI audio accelerator
CS4912
multi-functionele digitale audio processor
CS4922
MPEG audio decoder
CS4923
Dolby Digital audio decoder
CS4924
Dolby Digital audio decoder
CS4925
Dolby Digital audio decoder
CS4926
Dolby Digital audio decoder
CS4952
NTSC/PAL digitale video encoder
CS4953
NTSC/PAL digitale video encoder
CS4954
NTSC/PAL digitale video encoder
CS4955
NTSC/PAL digitale video encoder
CS5012A
12 bit zelf-calibrerende ADC
CS5014A
14 bit zelf-calibrerende ADC
CS5016A
16 bit zelf-calibrerende ADC
CS5101A
16 bit 100 kHz ADC
CS5102A
16 bit 20 kHz ADC
CS5126
16 bit stereo audio ADC
CS5180
16 bit A/D converter, 8 kHz tot 400 kHz
CS5181
625 kHz 16 bit A/D converter
CS5317
16 bit 20 kHz oversampling ADC
CS5321
delta-sigma modulator
CS5322
24 bit ADC met instelbare bandbreedte
CS5323
24 bit ADC met instelbare bandbreedte
CS5324
120 dB 500 Hz oversampling ADC
CS5330A
8 pin stereo audio A/D converter
CS5331A
8 pin stereo audio A/D converter
CS5334
20 bit stereo audio A/D converter
CS5335
20 bit stereo audio A/D converter
CS5360
24 bit stereo audio A/D Converter
CS5394
117 dB 48 kHz audio A/D converter
CS5396
120 dB 96 kHz audio A/D converter
CS5397
120 dB 96 kHz audio A/D converter
CS5501
16 bit ADC voor meet doeleinden
CS5503
20 bit ADC voor meet doeleinden
CS5504
20 bit ADC, laag vermogen
CS5505
16 bit ADC, zeer laag vermogen
CS5506
16 bit ADC, zeer laag vermogen
CS5507
20 bit ADC, zeer laag vermogen
CS5508
20 bit ADC, zeer laag vermogen
CS5509
16 bit ADC, enkelvoudige voeding
CS5516
16 bit bridge transducer ADC
CS5520
20 bit bridge transducer ADC
CS5521
2-kanaals 16 bit gebufferde multi range ADC
CS5522
2-kanaals 24 bit gebufferde multi range ADC
CS5523
4-kanaals 16 bit gebufferde multi range ADC
CS5524
4-kanaals 24 bit gebufferde multi range ADC
CS5525
16 bit multi-range ADC met 4 bit latch
CS5526
20 bit multi-range ADC met 4 bit latch
CS5528
8-kanaals 24 bit gebufferde multi range ADC
CS5529
16 bit programmeerbare delta-sigma ADC met 6 bit latch
CS5542
22 bit meerkanaals ADC chipset
CS5543
22 bit meerkanaals ADC chipset
CS61574A
T1/E1 line interface
CS61575
T1/E1 line interface
CS61577
T1/E1 universele line interface
CS61581
tweevoudige T1/E1 universele line interface
CS61582
tweevoudige T1/E1 line interface
CS61583
tweevoudige T1/E1 line interface
CS61584A
tweevoudige T1/E1 line interface
CS6158A
T1/E1 universele line interface
CS62180A
enhanced E1 framer
CS62180B
enhanced E1 framer
CS6403
echo-cancelling codec
CS6420
full duplex speakerphone
CS6422
enhanced full duplex speakerphone
CS7615
analoge processor voor CCD's
CS7620
analoge processor voor CCD's
CS7654
digitale Color-Space processor voor CCD's
CS7665
digitale Color-Space processor voor CCD's
CS7666
digitale Color-Space processor voor CCD's
CS8401A
digitale audio interface, zender
CS8402A
digitale audio interface, zender
CS8403A
96 kHz digital audio interface, zender
CS8404A
96 kHz digital audio interface, zender
CS8411
digitale audio interface, ontvanger
CS8412
digitale audio interface, ontvanger
CS8413
96 kHz digitale audio interface, ontvanger
CS8414
96 kHz digitale audio interface, ontvanger
CS8420
digitale audio Sample Rate Converter
CS8900A
10 Mb/s embedded Ethernet controller
CS8904
viervoudige Ethemet transceiver
CS8920A
10 Mb/s Ethemet controller
CS8952
100BASE-TX en 10BASE-T transceiver
CS9236
'CrystalClear' single-chip wavetable synthesizer
CXA1096P
flash-omzetter resolutie 8 bit
CXA1296P
flash-omzetter resolutie 8 bit
CY101E383
ECL/TTL/ECL translator en high speed bus driver
CY2030
USB, audio en I/O clock generator
CY2037
programmeerbare PLL voor kristal oscillators
CY2071A
enkelvoudige PLL clock generator
CY2081
drievoudige PLL clock generator
CY2210
133 MHz clock synthesizer/driver met AGP, USB en DRCG ondersteuning
CY2250
Pentium en P6 processor compatibele clock synthesizer/driver
CY2252
Pentium processor compatibele clock synthesizer/driver
CY2254A
Pentium processor compatibele clock synthesizer/driver
CY2255
Pentium processor compatibele clock synthesizer/driver voor OPTi Viper chipset
CY2256
Pentium en Cyrix 6x86 compatibele clock synthesizer/driver voor OPTi Viper chipset
CY2257
Pentium processor compatibele clock synthesizer/driver voor ALI Aladdin chipset
CY2260
clock synthesizer/driver voor Pentium en Pentium Pro processors
CY2264
Pentium, Pentium Pro en Cyrix 6x86-compatibele clock synthesizer/driver
CY2267
Pentium, Pentium Pro en Cyrix 6x86 compatibele clock synthesizer/driver
CY2272
Pentium 6x86 clock synthesizer/driver voor Aladdin+ en 82430TX chipsets
CY2273A
Pentium II, 6x86, K6 clock synthesizer/driver voor PC's met Intel 82430TX, 82440LX of ALI IV/IV+, AGP en 3 DIMM's
CY2275A
Pentium II clock synthesizer/driver voor 82440LX chipset met 3 DIMM ondersteuning

CY2276A-11
Pentium II clock synthesizer/driver voor Intel 82440LX chipset met 4 DIMM ondersteuning
CY2276A-12
Pentium II clock synthesizer/driver voor Intel 82440LX chipset met 4 DIMM ondersteuning
CY2276A-21
Pentium II clock synthesizer/driver voor Intel 82440LX chipset met 3 of 4 DIMM en USB/IO ondersteuning
CY2276A-31
Pentium II clock synthesizer/driver voor Intel 82440LX chipset met 3 of 4 DIMM en USB/IO ondersteuning
CY2277A
Pentium II, 6x86, K6 clock synthesizer/driver voor PC's met Intel 82430TX en 2 DIMM's of 3 SO-DIMM's
CY2278A
Pentium en Pentium II compatibele clock synthesizer/driver voor PC's
CY2280-1
100 MHz Pentium II clock synthesizer/driver met USB
CY2280-11S
100 MHz Pentium II clock synthesizer/driver met Spread Spectrum, USB en Power-Down voor PC's
CY2280-2
100 MHz Pentium II clock synthesizer/driver met USB en Power-Down
CY2280-3
100 MHz Pentium II clock synthesizer/driver met USB en Power-Down
CY2281-1
100 MHz Pentium II clock synthesizer/driver met Spread Spectrum voor PC's
CY2281-11S
100 MHz Pentium II clock synthesizer/driver met Spread Spectrum voor PC's
CY2282
100 MHz Pentium II clock synthesizer/driver met Spread Spectrum en USB voor PC's
CY2283
Pentium II, K6, 6x86 100 MHz clock synthesizer/driver voor PC's met ALI of VIA chipsets, AGP en 3 DIMM's
CY2284
100 MHz clock synthesizer/driver voor PC's met Aladdin V chipset, USB en AGP
CY2291
drievoudige PLL clock generator
CY2291I
drievoudige PLL clock generator
CY2292
drievoudige PLL clock generator
CY2292I
drievoudige PLL clock generator
CY2295
drievoudige PLL clock generator
CY2295I
drievoudige PLL clock generator
CY2305
3,3 V zero delay buffer voor PC en SDRAM
CY2308
3,3 V zero delay buffer
CY2309
3,3 V zero delay buffer voor PC en SDRAM
CY2309NZ
3,3 V SDRAM buffer voor 2 DIMM's of 4 SO-DIMM's met negen uitgangen
CY2310NZ
3,3 V SDRAM buffer voor PC's met 4 SO-DIMM's
CY2313NZ
3,3 V SDRAM buffer voor PC's met 3 DIMM's met 13 uitgangen
CY2314NZ
3,3 V SDRAM buffer voor PC's met 3 DIMM's met 14 uitgangen
CY2318NZ
3,3 V SDRAM buffer voor Pentium II systemen met 18 uitgangen
CY27C010
128K x 8 CMOS herprogrammeerbare PROM
CY7C265
8K x 8 Registered PROM
CY7C266
8K x 8 Power-Switched en herprogrammeerbare PROM
CY7C269
8K x 8 Registered diagnostische PROM
CY7C271A
32K x 8 Power-Switched en herprogrammeerbare PROM
CY7C276
16K x 16 herprogrammeerbare PROM
CY7C277
32K x 8 herprogrammeerbare Registered PROM
CY7C281A
1K x 8 PROM
CY7C282A
1K x 8 PROM
CY7C287
64K x 8 herprogrammeerbare Registered PROM
CY7C291A
2K x 8 herprogrammeerbare PROM
CY7C292A
2K x 8 herprogrammeerbare PROM
CY7C293A
2K x 8 herprogrammeerbare PROM
CY7C331
asynchrone Registered EPLD
CY7C335
universele synchrone EPLD
CY7C340
matrix-array EPLD
CY7C341
192 Macrocell MAX EPLD
CY7C341B
192 Macrocell MAX EPLD
CY7C342
128 Macrocell MAX EPLD
CY7C342B
128 Macrocell MAX EPLD
CY7C343
64 Macrocell MAX EPLD
CY7C343B
64 Macrocell MAX EPLD
CY7C344
32 Macrocell MAX EPLD
CY7C344B
32 Macrocell MAX EPLD
CY7C346
128 Macrocell MAX EPLD
CY7C346B
128 Macrocell MAX EPLD
CY7C371
32 Macrocell Flash CPLD
CY7C371i
32 Macrocell Flash CPLD
CY7C372
64 Macrocell Flash CPLD
CY7C372i
64 Macrocell Flash CPLD
CY7C373
64 Macrocell Flash CPLD
CY7C373i
64 Macrocell Flash CPLD
CY7C374
128 Macrocell Flash CPLD
CY7C374i
128 Macrocell Flash CPLD
CY7C375
128 Macrocell Flash CPLD
CY7C375i
128 Macrocell Flash CPLD
CY7C401
64 x 4 FIFO, cascadeerbaar
CY7C402
64 x 5 FIFO, cascadeerbaar
CY7C403
64 x 4 FIFO, cascadeerbaar
CY7C404
64 x 5 FIFO, cascadeerbaar
CY7C408A
64 x 8 FIFO, cascadeerbaar
CY7C409A
64 x 9 FIFO, cascadeerbaar
CY7C419
256 x 9 FIFO, cascadeerbaar
CY7C420
512 x 9 FIFO, cascadeerbaar
CY7C4201
256 x 9 synchrone FIFO
CY7C4201V
256 x 9 synchrone FIFO, laagspanning
CY7C4205
256 x 18 synchrone FIFO
CY7C4205V
256 x 18 synchrone FIFO, laagspanning
CY7C421
512 x 9 FIFO, cascadeerbaar
CY7C4211
512 x 9 synchrone FIFO
CY7C4211V
512 x 9 synchrone FIFO, laagspanning
CY7C4215
512 x 18 synchrone FIFO
CY7C4215V
512 x 18 synchrone FIFO, laagspanning
CY7C4221
1K x 9 synchrone FIFO
CY7C4221V
1K x 9 synchrone FIFO, laagspanning
CY7C4225
1K x 18 synchrone FIFO
CY7C4225V
1K x 18 synchrone FIFO, laagspanning
CY7C4231
2K x 9 synchrone FIFO
CY7C4231V
2K x 9 synchrone FIFO, laagspanning
CY7C4235
2K x 18 synchrone FIFO
CY7C4235V
2K x 18 synchrone FIFO, laagspanning
CY7C424
1K x 9 FIFO, cascadeerbaar
CY7C4241
4K x 9 synchrone FIFO
CY7C4241V
4K x 9 synchrone FIFO, laagspanning
CY7C4245
4K x 18 synchrone FIFO
CY7C4245V
4K x 18 synchrone FIFO, laagspanning
CY7C425
1K x 9 FIFO, cascadeerbaar
CY7C4251
8K x 9 synchrone FIFO
CY7C4251V
8K x 9 synchrone FIFO, laagspanning
CY7C4255
8K/16K x 18 synchrone FIFO
CY7C4255V
8K x 18 synchrone FIFO, laagspanning
CY7C4261
16K/32k x 9 synchrone FIFO
CY7C4261V
16K x synchrone FIFO, laagspanning
CY7C4265
8K/16K x 18 synchrone FIFO
CY7C4265V
16K x 18 synchrone FIFO, laagspanning
CY7C4271
16K/32k x 9 synchrone FIFO
CY7C4271V
32K x 9 synchrone FIFO, laagspanning

CY7C4275
32K/64k x 18 synchrone FIFO
CY7C4275V
32K x 18 synchrone FIFO, laagspanning
CY7C428
2K x 9 cascadeerbare FIFO
CY7C4281
64K/128k x 9 synchrone FIFO
CY7C4281V
64K x 9 synchrone FIFO, laagspanning
CY7C4282V
64K x 9 synchrone FIFO, laagspanning
CY7C4285
32K/64k x 18 synchrone FIFO
CY7C4285V
64K x 18 synchrone FIFO, laagspanning
CY7C429
2K x 9 cascadeerbare FIFO
CY7C4291
64K/128k x 9 synchrone FIFO
CY7C4291V
128K x 9 synchrone FIFO, laagspanning
CY7C4292V
128K x 9 Synchrone FIFO, laagspanning
CY7C432
4K x 9 cascadeerbare FIFO
CY7C433
4K x 9 cascadeerbare FIFO
CY7C43622
256 x 36 x 2 bidirectionele synchrone FIFO
CY7C43623
256 x 36 unidirectionele synchrone FIFO, bus matching
CY7C43624
256 x 36 x 2 bidirectionele synchrone FIFO, bus matching
CY7C43632
512 x 36 x 2 bidirectionele synchrone FIFO
CY7C43633
512 x 36 unidirectionele synchrone FIFO, bus matching
CY7C43634
512 x 36 x 2 bidirectionele synchrone FIFO, bus matching
CY7C43642
1K x 36 x 2 bidirectionele synchrone FIFO
CY7C43643
1K x 36 unidirectionele synchrone FIFO, bus matching
CY7C43644
1K x 36 x 2 bidirectionele synchrone FIFO, bus matching
CY7C43662
4K x 36 x 2 bidirectionele synchrone FIFO
CY7C43663
4K x 36 unidirectionele synchrone FIFO, bus matching
CY7C43664
4K x 36 x 2 bidirectionele synchrone FIFO, bus matching
CY7C43682
16K x 36 x 2 bidirectionele synchrone FIFO
CY7C43683
16K x 36 unidirectionele synchrone FIFO, bus matching
CY7C43684
16K x 36 x 2 bidirectionele synchrone FIFO, bus matching
CY7C439
bidirectionele 2K x 9 FIFO
CY7C441
512 x 9 geclockte FIFO
CY7C4421
64 x 9 synchrone FIFO
CY7C4421V
64 x 9 synchrone FIFO, laagspanning
CY7C4425
64 x 18 synchrone FIFO
CY7C4425V
64 x 18 synchrone FIFO, laagspanning
CY7C443
2K x 9 geclockte FIFO
CY7C451
512 x 9 cascadeerbare geclockte FIFO met programmeerbare vlaggen
CY7C453
2K x 9 cascadeerbare geclockte FIFO met programmeerbare vlaggen
CY7C455
512 x 18 cascadeerbare geclockte FIFO met programmeerbare vlaggen
CY7C456
1K x 18 cascadeerbare geclockte FIFO met programmeerbare vlaggen
CY7C457
2K x 18 cascadeerbare geclockte FIFO met programmeerbare vlaggen
CY7C460
cascadeerbare 8K x 9 FIFO
CY7C462
cascadeerbare 16K x 9 FIFO
CY7C464
cascadeerbare 32K x 9 FIFO
CY7C470
8K x 9 FIFO met programmeerbare vlaggen
CY7C472
16K x 9 FIFO met programmeerbare vlaggen
CY7C474
32K x 9 FIFO met programmeerbare vlaggen
CY7C63000A
universele Serial Bus (USB) microcontroller
CY7C63001A
universele Serial Bus (USB) microcontroller
CY7C63100A
universele Serial Bus (USB) microcontroller
CY7C63101A
universele Serial Bus (USB) microcontroller
CY7C63411
1,5 Mb/s USB controller
CY7C63412
1,5 Mb/s USB controller
CY7C63413
1,5 Mb/s USB controller
CY7C63511
1,5 Mb/s USB controller
CY7C63512
1,5 Mb/s USB controller
CY7C63513
1,5 Mb/s USB controller
CY7C64011
12 Mb/s USB peripheral controller
CY7C64012
12 Mb/s USB peripheral controller
CY7C64013
12 Mb/s USB peripheral controller
CY7C64111
12 Mb/s USB peripheral controller
CY7C64112
12 Mb/s USB peripheral controller
CY7C64113
12 Mb/s USB peripheral controller
CY7C65013
4/8 Downstream Port USB met hub
CY7C65113
4/8 Downstream Port USB met hub
CY7C66011
12 Mb/s USB peripheral controller met hub
CY7C66012
12 Mb/s USB peripheral controller met hub
CY7C66013
12 Mb/s USB peripheral controller met hub
CY7C66111
12 Mb/s USB peripheral controller met hub
CY7C66112
12 Mb/s USB peripheral controller met hub
CY7C66113
12 Mb/s USB peripheral controller met hub
CY7C9235
SMPTE-259M/DVB-ASI scrambler-controller
CY7C9335
SMPTE-259M/DVB-ASI descrambler/framer-controller
CY7C955
ATM-SONET/SDH transceiver
CY7C960
slave VMEbus interface controller
CY7C961
slave VMEbus interface controller
CY7C964
bus interface
CYBUS3384
tweevoudige 5 bit bus schakelaar
CYBUS3L384
tweevoudige 5 bit bus schakelaar
CYM1441
256K x 8 SRAM module
CYM1464
512K x 8 SRAM module
CYM1465
512K x 8 SRAM module
CYM1471
1.024K x 8 SRAM module
CYM1481
2.048K x 8 SRAM module
CYM1622
64K x 16 SRAM module
CYM1720
32K x 24 SRAM module
CYM1730
64K x 24 SRAM module
CYM1821
16K x 32 SRAM module
CYM1831
64K x 32 SRAM module
CYM1836
128K x 32 SRAM module
CYM1838
128K x 32 SRAM module
CYM1840
256K x 32 SRAM module
CYM1841
256K x 32 SRAM module
CYM1841A
256K x 32 SRAM module
CYM1846
512K x 32 SRAM module
CYM1851
1.024K x 32 SRAM module
CYM1946
512K x 32 SRAM module
CYM74A430
Intel 82430FX PCIset Level II cache module
CYM74A550
OPTi Viper chipset Level II cache module
CYM74A551
OPTi Viper chipset Level II cache module
CYM74AP54
Intel 82430NX chipset Level II cache module
CYM74S430
Intel 82430FX PCIset Level II cache module
CYM74S431
Intel 82430FX PCIset Level II cache module
CYM74S550
OPTi Viper chipset Level II cache module
CYM74S551
OPTi Viper chipset Level II cache module
CYM74SP54
Intel 82430NX chipset Level II cache module
CYM74SP55
Intel 82430NX chipset Level II cache module

CYM76S683
512K/1M L2 cache module voor Power PC
CYM76S684
512K/1M L2 cache module voor Power PC
CYM9260
64K x 72 SRAM module
CYM9261A/B
128K x 72 SRAM module
CYM9262A/B
256K x 72 SRAM module
CYM9263
256K x 72 SRAM module
CYM9270
64K x 36 SRAM module
CYM9271A/B
128K x 36 SRAM module
CYM9272A/B
256K x 36 SRAM module
CYM9273
512K x 36 SRAM module

Letter D

DAC01
DAC, resolutie 10 bit
DAC03
DAC, resolutie 10 bit
DAC05
DAC, resolutie 10 bit
DAC06
DAC, resolutie 10 bit
DAC0800
8 bit D/A omzetter
DAC0830
8 bit microprocessor compatibele, dubbel gebufferde D/A omzetter
DAC10
DAC, resolutie 10 bit
DAC100
DAC, resolutie 10 bit
DAC1020
DAC, resolutie 10 bit
DAC1021
DAC, resolutie 10 bit
DAC1022
DAC, resolutie 10 bit
DAC210
DAC, resolutie 10 bit
DAC2813
dubbele 12 bit DAC (12 bit poort-interface)
DAC2814
dubbele 12 bit DAC (seriële Interface)
DAC2815
dubbele 12 bit DAC (8 bit poort-interface)
DAC3550A
stereo audio DAC
DAC4813
viervoudige 12 bit DAC (12 bit poort-interface)
DAC4814
viervoudige 12 bit DAC (seriële interface)
DAC4815
viervoudige 12 bit DAC (8 bit poort-interface)
DAC56
16 bit DAC
DAC650
12 bit 500 MHz DAC
DAC667
microprocessor-compatibele 12 bit DAC
DAC701
16 bit DAC
DAC702
16 bit DAC
DAC703
16 bit DAC
DAC707
microprocessor-compatibele 16 bit DAC
DAC709
microprocessor-compatibele 16 bit DAC
DAC712
16 bit DAC met 16 bit bus-interface
DAC714
16 bit DAC met seriële data-interface
DAC715
16 bit DAC met 16 bit bus-interface
DAC716
16 bit DAC met seriële data-interface
DAC725
2 x 16 bit dubbele DAC
DAC725
dubbele 16 bit DAC
DAC7541
12 bit CMOS vier-quadrant vermenigvuldigende DAC
DAC7545
CMOS 12 bit vermenigvuldigende DAC, microprocessor compatibele
DAC7614
seriële ingang, 12 bit, viervoudige spanningsuitgang DAC
DAC7615
seriële ingang, 12 bit, viervoudige spanningsuitgang DAC
DAC7624
12 bit viervoudige spanningsuitgang DAC
DAC7625
12 bit viervoudige spanningsuitgang DAC
DAC7800
dubbele CMOS 12 bit vermenigvuldigende DAC
DAC80
12 bit DAC
DAC8043
CMOS 12 bit seriële ingang vermenigvuldigende DAC
DAC80P
12 bit DAC
DAC811
microprocessor-compatibele 12 bit DAC
DAC813
microprocessor-compatibele 12 bit DAC
DAC8212
2 x 12 bit DAC
DAC8221
2 x 12 bit dubbele DAC
DAC8222
2 x 12 bit dubbele DAC
DAC8228
2 x 8 bit dubbele DAC
DAC8248
2 x 12 bit dubbele DAC
DCP0105
1 W geïsoleerde DC/DC omvormer
DCP0115
1 W geïsoleerde DC/DC omvormer
DCP0124
1 W geïsoleerde ongestabiliseerde DC/DC-omzetter, 24 V ingang
DDC101
20 bit ADC
DDP3300A
display en afbuiging processor voor video
DDP3310B
display en afbuiging processor voor video
DF1760
20 bit ADC-systeem met noise-shaping
DG200A
dubbele monolytische SPST analoge schakelaar
DG201
CMOS viervoudige SPST analoge schakelaar
DG201A
viervoudige CMOS SPST analoge schakelaar
DG202
viervoudige CMOS SPST analoge schakelaar
DG211
SPST 4 kanaals analoge schakelaar
DG212
SPST 4 kanaals analoge schakelaar
DG300A
CMOS analoge schakelaar, TTL-compatible
DG301A
CMOS analoge schakelaar, TTL-compatible
DG302A
dubbele SPST TTL-compatibele analoge schakelaar
DG303A
CMOS analoge schakelaar, TTL-compatible
DG304A
dubbele SPST analoge schakelaar
DG305A
dubbele SPST analoge schakelaar
DG306A
dubbele SPST analoge schakelaar
DG307A
dubbele SPST analoge schakelaar
DG308A
viervoudige SPST analoge schakelaar
DG309
viervoudige SPST analoge schakelaar
DG381A
dubbele SPST analoge schakelaar
DG384A
dubbele SPST analoge schakelaar
DG387A
dubbele SPST analoge schakelaar
DG390A
dubbele SPST analoge schakelaar
DG401
CMOS analoge schakelaar
DG401/883
CMOS analoge schakelaar
DG403
CMOS analoge schakelaar
DG403/883
CMOS analoge schakelaar
DG405
CMOS analoge schakelaarr
DG405/883
CMOS analoge schakelaar
DG406
16-voudige analoge multiplexer
DG407
16 kanaals of differentiële 8 kanaals CMOS analoge multiplexer
DG407
verbeterde zestien-kanaals multiplexer
DG408
8 kanaals of differentiële 4 kanaals CMOS analoge multiplexer
DG408
verbeterde acht-kanaals multiplexer
DG408/883
8 kanaals of differentiële 4 kanaals CMOS analoge multiplexer
DG409
8 kanaals of differentiële 4 kanaals CMOS analoge multiplexer
DG409/883
8 kanaals of differentiële 4 kanaals CMOS analoge multiplexer
DG411
viervoudige SPST CMOS analoge schakelaar
DG411/883
viervoudige SPST CMOS analoge schakelaar
DG412
viervoudige SPST CMOS analoge schakelaar
DG412/883
viervoudige SPST CMOS analoge schakelaar
DG413
viervoudige SPST CMOS analoge schakelaar
DG413/883
viervoudige SPST CMOS analoge schakelaar

(wordt vervolgd)

DG417
verbeterde SPST analoge schakelaar
DG418
verbeterde SPST analoge schakelaar
DG419
verbeterde SPST analoge schakelaar
DG421
verbeterde analoge schakelaar met lage AAN-weerstand
DG423
verbeterde analoge schakelaar met lage AAN-weerstand
DG425
verbeterde analoge schakelaar met lage AAN-weerstand
DG441
verbeterde viervoudige SPST analoge schakelaar
DG442
verbeterde viervoudige SPST analoge schakelaar
DG444
verbeterde viervoudige SPST analoge schakelaar
DG445
verbeterde viervoudige SPST analoge schakelaar
DG458
8-voudige analoge multiplexer
DG485
8-voudige analoge multiplexer
DG506
16-voudige analoge multiplexer
DG507
16 kanaals, 8 kanaals, differentiële 8 kanaals of differentiële CMOS analoge multiplexer
DG508
16 kanaals, 8 kanaals, differentiële 8 kanaals of differentiële CMOS analoge multiplexer
DG509A
16 kanaals, 8 kanaals, differentiële 8 kanaals of differentiële CMOS analoge multiplexer
DG515
4 bit DAC-schakelaar
DG516
DAC, resolutie 10 bit
DG526
16-voudige analoge multiplexer
DG527
8-voudige analoge multiplexer
DG528
acht-kanaals multiplexer met geheugen
DG529
acht-kanaals multiplexer met geheugen
DG568
8-voudige analoge multiplexer
DIV100
analoge deler
DL330M
zeven-segment display
DL3400
zeven-segment display
DL3401
zeven-segment display
DL3403
zeven-segment display
DL3405
zeven-segment display
DL3406
zeven-segment display
DL340M
zeven-segment display
DL430M
zeven-segment display
DL440M
zeven-segment display
DL4770
zeven-segment display
DLO3900
zeven-segment display
DLO3901
zeven-segment display
DLO3903
zeven-segment display
DLO3905
zeven-segment display
DLO3906
zeven-segment display
DLO4770
zeven-segment display
DM8856
driver voor 7-segment display's
DM8857
driver voor 7-segment display's
DM8858
driver voor 7-segment display's
DM8861
driver voor 7-segment display's
DM8885
driver voor 7-segment display's
DM8887
driver voor 7-segment display's
DM8889
driver voor 7-segment display's
DMA2381
MAC decoder
DMA2386
MAC descrambling processor
DMI3110
MAC-processor met analoge interface
DP8310
achtvoudige gelatchte Peripheral driver
DP8311
achtvoudige gelatchte Peripheral driver
DP83223
'TWISTER' Networking transceiver device
DP83257
Player & Device Enhanced FDDI Physical Layer Controller
DP83266
MACSI Device (FDDI Media Access Controller en systeem interface)
DP83840A
10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer
DP83843
'PHYTER'
DP83850C
100 Mb/s TX/T4 repeater interface controller (100RIC8)
DP83858
100 Mb/s TX/T4 repeater interface controller (100RIC8)
DP83901A
SNIC seriële netwerk interface controller
DP83902A
ST-NIC seriële netwerk interface controller voor twisted pair
DP83905
AT/LANTIC AT Local Area Network twisted pair interface
DP83907
AT/LANTIC II
DP8390D
NIC netwerk interface controller
DP83910A
CMOS SNI seriële netwerk interface
DP83916
SONIC-16 systeem georiënteerd netwerk interface controller
DP8391A
seriële netwerk interface
DP83924B
viervoudige 10 Mb/s Ethernet Physical Layer - 4TPHY
DP8392C
coaxiale transceiver interface
DP83932
20 MHz SONIC systeem georiënteerde netwerk interface controller
DP83932C
25 MHz SONIC systeem georiënteerde netwerk interface controller
DP83934
SONIC-T systeem georiënteerd netwerk interface controller met twisted pair interface
DP83936AVUL20
full duplex SONIC-T systeem georiënteerde netwerk interface controller met twisted pair interface
DP83936AVUL25
full duplex SONIC-T systeem georiënteerde netwerk interface controller met twisted pair interface
DP83950B
RIC Repeater interface controller
DP83953
RIC2A repeater interface controller met Security Features, interne drivers en filters
DP83959
8-Port Lite Ethernet repeater interface controller
DP8406
32 bit parallel foutdetectie en -correctie circuit
DP8421A
microCMOS programmeerbare 1M DRAM controller/driver
DP8421V-33
microCMOS programmeerbare 256K/1M/4M DRAM controller/driver
DP8422A
microCMOS programmeerbare 4M DRAM controller/driver
DP8422V-33
microCMOS programmeerbare 256K/1M/4M DRAM controller/driver
DP8431V-33
microCMOS programmeerbare 256K/1M/4M DRAM controller/driver
DP8432V-33
microCMOS programmeerbare 256K/1M/4M DRAM controller/driver
DP8440
programmeerbare 16 bit DRAM controller
DP8441
programmeerbare 64 bit DRAM controller
DP8570A
timer control peripheral (TCP)
DP8571A
timer clock peripheral (TCP)
DP8572A
real time clock (RTC)
DP8573A
real time clock (RTC)
DPL3518A
Dolby Pro Logic processor
DPL3519A
Dolby Pro Logic processor met extra opties
DPL3520A
Dolby Pro Logic processor
DRP3510A
digitale radio processor voor ADR/DMX
DRV101
spoeldriver met pulsbreedte modulatie
DRV1100
hoogvermogen differentiële driver/versterker
DS1000
silicium digitale vertragingslijn met 5 aftakkingen
DS1000IND
silicium digitale vertragingslijn met 5 aftakkingen
DS1003
4-tap silicium digitale vertragingslijn met 4 aftakkingen
DS1004
silicium digitale vertragingslijn met 5 aftakkingen, hoge-snelheid

DS1005
silicium digitale vertragingslijn met 5 aftakkingen
DS1007
silicium digitale vertragingslijn, 7-in-1
DS1010
silicium digitale vertragingslijn met 10 aftakkingen
DS1012
silicium digitale vertragingslijn, 2-in-1, met interne logica
DS1013
silicium digitale vertragingslijn, 3-in-1
DS1020
programmeerbare 8 bit silicium digitale vertragingslijn
DS1021
programmeerbare 8 bit silicium digitale vertragingslijn
DS1023
8 bit programmeerbare timer
DS1033
silicium digitale vertragingslijn, 3-in-1, lage spanning
DS1035
silicium digitale vertragingslijn, 3-in-1, hoge snelheid
DS1040
programmeerbare one-shot pulsgenerator
DS1044
silicium digitale vertragingslijn, 4-in-1, hoge snelheid
DS1045
tweevoudige programmeerbare digitale vertragingslijn, 4 bit
DS1065
oscillator en deler
DS1073
oscillator en deler, 3 V
DS1075
oscillator en deler
DS1075IND
oscillator en deler
DS1200
seriële RAM chip
DS1201
electronische tag
DS1204V
electronische sleutel
DS1205S
multikey chip
DS1205V
multikey chip
DS1210
niet vluchtige controller
DS1211
niet vluchtige controller
DS1212
niet vluchtige controller
DS1213B
smart socket
DS1213C
smart socket
DS1213D
smart socket
DS1216B
smart watch RAM
DS1216C
smart watch RAM
DS1216D
smart watch RAM
DS1216E
smart watch RAM
DS1216F
smart watch RAM
DS1216H
smart watch RAM
DS1217A
niet vluchtige read/write cartridge
DS1217M
niet vluchtige read/write cartridge
DS1218
niet vluchtige controller
DS1220AB
niet vluchtig SRAM, 16 k
DS1220AD
niet vluchtig SRAM, 16 k
DS1220Y
niet vluchtig SRAM, 16 k
DS1221
niet vluchtige controller
DS1222
bank switch chip
DS1225AB
niet vluchtig SRAM, 64 k
DS1225AD
niet vluchtig SRAM, 64 k
DS1225Y
niet vluchtig SRAM, 64 k
DS1227
kick starter chip
DS1230AB
niet vluchtig SRAM, 256 k
DS1230W
niet vluchtig SRAM, 3,3 V, 256 k
DS1230Y
niet vluchtig SRAM, 256 k
DS1231/S
power monitor
DS1232
micro monitor
DS1232LP
micro monitor, laag vermogen
DS1232LPS
micro monitor, laag vermogen
DS1233
5 V reset controller
DS1233A
3,3 V reset controller
DS1233D
5 V reset controller
DS1233M
reset controller
DS1236
micro manager
DS1236A
micro manager
DS1238
micro manager
DS1238A
micro manager
DS1239
micro manager
DS1243Y
niet vluchtig SRAM met fantoom klok
DS1244
niet vluchtig SRAM met fantoom klok, 256 k
DS1244Y
niet vluchtig SRAM met fantoom klok, 256 k
DS1245AB
niet vluchtig SRAM, 1.024 k
DS1245W
niet vluchtig SRAM, 3,3 V, 1.024 k
DS1245Y
niet vluchtig SRAM, 1.024 k
DS1248
niet vluchtig SRAM 1.024 k
DS1248P
niet vluchtig SRAM met fantoom klok, 1.024 k
DS1248Y
niet vluchtig SRAM met fantoom klok, 1.024 k
DS1249AB
niet vluchtig SRAM met fantoom klok, 2.048 k
DS1249Y
niet vluchtig SRAM met fantoom klok, 2.048 k
DS1250AB
niet vluchtig SRAM, 4.096 k
DS1250W
niet vluchtig SRAM, 3,3 V, 4.096 k
DS1250Y
niet vluchtig SRAM, 4.096 k
DS1251
niet vluchtig SRAM met fantoom klok, 4.096 k
DS1251P
niet vluchtig SRAM met fantoom klok, 4.096 k
DS1251Y
niet vluchtig SRAM met fantoom klok, 4.096 k
DS1258AB
niet vluchtig SRAM, 128 k x 16
DS1258W
niet vluchtig SRAM, 3,3 V, 128 k x 16
DS1258Y
niet vluchtig SRAM, 128 k x 16
DS1259
batterij manager
DS1260
batterij manager
DS1265AB
niet vluchtig SRAM, 8 M
DS1265Y
niet vluchtig SRAM, 8 M
DS1267
tweevoudige digitale potentiometer
DS1270AB
niet vluchtig SRAM, 16 M
DS1270Y
niet vluchtig SRAM, 16 M
DS1280
3-wire naar byte-wide converter
DS1284
watchdog timekeeper
DS1285
real time clock
DS1285Q
real time clock
DS1286
watchdog timekeeper
DS1287
real time clock
DS1287A
real time clock
DS12885
real time clock
DS12885Q
real time clock
DS12885T
real time clock
DS12887
real time clock
DS12887A
real time clock
DS12C887
real time clock
DS1302
trickle charge timekeeping
DS1305
real time clock met serieel alarm
DS1306
real time clock met serieel alarm
DS1307
seriële real time clock, 64 x 8
DS1308
seriële real time clock, 64 x 8
DS1312
niet vluchtige controller met lithium-ion batterij monitor
DS1314
3V niet vluchtige controller met lithium-ion batterij monitor
DS1315
timer chip
DS1321
niet vluchtige controller met lithium-ion batterij monitor
DS1330AB
niet vluchtig SRAM met batterij monitor, 256 k
DS1330W
niet vluchtig SRAM, 3,3 V, 256 k
DS1330Y
niet vluchtig SRAM met batterij monitor, 256 k
DS1336
afterburner chip
DS1345AB
niet vluchtig SRAM met batterij monitor, 1.024 k
DS1345W
niet vluchtig SRAM, 3,3 V, 1.024 k
DS1345Y
niet vluchtig SRAM met batterij monitor, 1.024 k
DS1350AB
niet vluchtig SRAM met batterij monitor, 4.096 k
DS1350W
niet vluchtig SRAM, 3,3 V, 4.096 k

DS1350Y
niet vluchtig SRAM met batterij monitor, 4.096 k
DS1380
RAM-port
DS1381
niet vluchtige RAM-port
DS1384
watchdog timekeeping controller
DS1385
real time clock, 4 k x 8
DS1386
watchdog timekeeper
DS1386P
watchdog timekeeper
DS1387
real time clock, 4 k x 8
DS1395
real time clock
DS1397
real time clock
DS1410E
parallelle poort adapter
DS1412
seriële poort adapter
DS14185
EIA/TIA-232 3 driver x 5 ontvanger
DS14196
EIA/TIA-232 5 driver x 3 ontvanger
DS14285
real time clock met niet vluchtig RAM-controller
DS14287
real time clock met niet vluchtig RAM-controller
DS1481
1-draads bus master met overdrive
DS1485
real time clock 8 k x 8
DS1486
watchdog timekeeper
DS1487
laag vermogen RS-485 1/4 Unit Load Multipoint transceiver
DS1488
real time clock 8 k x 8
DS1489
viervoudige lijn ontvanger
DS1489A
viervoudige lijn ontvanger
DS1495
real time clock
DS1497
real time clock
DS14C232
laagvermogen +5 V TIA/EIA-232 tweevoudige driver/ontvanger
DS14C238
TIA/EIA-232 4x4 driver/ontvanger, enkelvoudige voeding
DS14C241
TIA/EIA-232 4x5 driver/ontvanger, enkelvoudige voeding
DS14C335
TIA/EIA - 232 3x5 driver/ontvanger, 3,3 V voeding
DS14C535
EIA/TIA-232 3x5 driver/ontvanger, 5 V voeding
DS14C88
viervoudige CMOS lijn driver
DS14C89A
viervoudige CMOS ontvanger
DS1501
watchdog real time clock
DS1511
watchdog real time clock
DS1543
niet vluchtig timekeeping RAM, 64 k
DS1543P
niet vluchtig timekeeping RAM, 64 k
DS1553
niet vluchtig timekeeping RAM, 64 k
DS1553P
niet vluchtig timekeeping RAM, 64 k
DS1554
niet vluchtig timekeeping RAM, 256 k
DS1556
niet vluchtig timekeeping RAM, 1 M
DS1556P
niet vluchtig timekeeping RAM, 1 M
DS1557
niet vluchtig timekeeping RAM, 4 M
DS1585
real time clock
DS1587
real time clock
DS1602
elapsed time counter
DS1603
elapsed time counter
DS1609
tweevoudige port-RAM
DS1610
niet vluchtige controller
DS1615
'intelligente' temperatuur-sensor
DS1616
temperatuur data recorder met drie ingangen, 8 bit
DS1620
digitale thermometer en thermostaat
DS1620R
temperatuur sensor met ingebouwde thermostatisch geregelde oven
DS1621
digitale thermometer en thermostaat
DS1624
thermometer met geheugen
DS1625
digitale thermometer en thermostaat
DS1629
2-draads digitale thermometer en real time clock
DS1632
PC power fail en reset controller
DS1642
niet vluchtig timekeeping RAM
DS1642-100
niet vluchtig timekeeping RAM
DS1642-70
niet vluchtig timekeeping RAM
DS1643
niet vluchtig timekeeping RAM
DS1643P-100
niet vluchtig timekeeping RAM
DS1643P-70
niet vluchtig timekeeping RAM
DS1644
niet vluchtig timekeeping RAM
DS1644P
niet vluchtig timekeeping RAM
DS1646
niet vluchtig timekeeping RAM
DS1647
niet vluchtig timekeeping RAM
DS1647P
niet vluchtig timekeeping RAM
DS1666
digitale weerstand voor audiotoepassingen
DS1666S
digitale weerstand voor audiotoepassingen
DS1667
digitale weerstand met op-amp
DS1668
digitale weerstand
DS1669/S
digitale weerstand
DS1670
systeem controller
DS1673
systeem controller
DS1677
systeem controller
DS1685
real time clock, 3 V
DS1687
real time clock, 5 V
DS1688
real time clock met niet vluchtig RAM-controle, 3 V
DS1689
real time clock met niet vluchtig RAM-controle, 3 V
DS1691
real time clock met niet vluchtig RAM-controle, 5 V
DS1691A
RS-422/RS-423 lijn drivers met tri-state uitgangen
DS1692
tri-state differentiële lijn drivers
DS1693
real time clock met niet vluchtig RAM-controle, 5 V
DS16F95
EIA-485/EIA-422A differentiële bus transceivers
DS1705
micro monitor, 3,3 V
DS1706
micro monitor, 5 V
DS1707
micro monitor, 3,3 V
DS1708
micro monitor, 5 V
DS1710
niet vluchtige controller
DS1720
digitale thermometer en thermostaat
DS1721
2-draads digitale thermometer en thermostaat
DS1724
programmeerbare analoge/digitale thermometer
DS17285
real time clock, 3 V
DS17287
real time clock, 5 V
DS1742
niet vluchtig timekeeping RAM
DS1743
niet vluchtig timekeeping RAM
DS1743P
niet vluchtig timekeeping RAM
DS1744
niet vluchtig timekeeping RAM
DS1744P
niet vluchtig timekeeping RAM
DS1746
niet vluchtig timekeeping RAM
DS1746P
niet vluchtig timekeeping RAM
DS1747
niet vluchtig timekeeping RAM
DS1747P
niet vluchtig timekeeping RAM
DS17485
real time clock, 3 V
DS17487
real time clock, 5 V
DS1775
digitale thermometer en thermostaat
DS1776
Pi-bus transceiver
DS1780
perifere monitor voor CPU
DS17885
real time clock, 3 V
DS17887
real time clock, 5 V
DS1800
tweevoudige inverterende logaritmische verzwakker
DS1801
digitale dubbele potentiometer
DS1802
digitale dubbele potentiometer
DS1803
tweevoudige digitale potentiometer, adresseerbaar
DS1804
niet vluchtige trimmer potentiometer
DS1806
6-voudige digitale potentiometer

DS1807
tweevoudige digitale potentiometer, adresseerbaar
DS1810
reset controller met push-pull uitgang, 5 V
DS1811
reset controller met open drain uitgang, 5 V
DS1812
reset controller met actief hoge push-pull uitgang, 5 V
DS1813
reset controller, 5 V
DS1815
3,3 V econo-reset met push-pull uitgang
DS1816
reset controller met open drain uitgang, 3,3 V
DS1817
reset controller met actief hoge uitgang, 3,3 V
DS1818
reset controller, 3,3 V
DS1819
econo-monitor, 3,3 V
DS1820
1-draads digitale thermometer
DS1821
programmeerbare digitale thermostaat
DS1822
1-draads digitale thermometer
DS1832
micro monitor chip, 3,3 V
DS1833
reset controller, 5 V
DS1834
tweevoudige reset controller
DS1836
micro-manager, 3,3 V/5 V
DS1844
viervoudige digitale potentiometer
DS1866
logaritmische trimmer potentiometer
DS1867
tweevoudige digitale potentiometer met EEPROM
DS1868
tweevoudige digitale potentiometer
DS1869
'Dallastat' digitale rheostaat, 3 V
DS1920
temperatuur controller
DS1921
temperatuur recorder
DS1971
EEPROM, 256 bit
DS1973
EEPROM, 4 k
DS2001
darlington-array
DS2002
darlington-array
DS2003
darlington-array
DS2004
darlington-array
DS2016
statisch RAM, 2 k x 8, 3 V/5 V
DS2058
lithium-ion batterij monitor
DS2064
statisch RAM, 8 k x 8
DS2105
SCSI terminator
DS2106
SCSI terminator
DS2107A
SCSI terminator
DS2108
differentiële SCSI terminator, schakelbaar
DS2109
SCSI terminator, Plug and Play
DS2114
SCSI terminator
DS2117M
Ultra2 LVD/SE SCSI terminator
DS2118M
Ultra2 LVD/SE SCSI terminator
DS2119M
Ultra2 LVD/SE SCSI terminator
DS21352
T1 single chip transceiver (SCT), 3,3 V
DS21354
E1 single chip transceiver (SCT), 3,3 V
DS2141A
T1 controller
DS2143
E1 controller
DS2143Q
E1 controller
DS2151Q
T1 single chip transceiver
DS2152
T1 single chip transceiver, enhanced
DS2153Q
E1 single chip transceiver
DS2154
E1 single chip transceiver, enhanced
DS21552
T1 single chip transceiver (SCT), 5 V
DS21554
E1 single chip transceiver (SCT), 5 V
DS2164Q
ADPCM processor, G.726
DS2165
ADPCM processor, 16/24/32 kbps
DS2165Q
ADPCM processor, 16/24/32 kbps
DS2167
ADPCM processor
DS2168
ADPCM processor
DS2172
bit error rate tester (BERT)
DS2175
T1/CEPT elastic store
DS2176
T1 receive buffer
DS2180A
T1 transceiver
DS2181A
CEPT primary rate transceiver
DS2182A
T1 line monitor
DS2186
transmit line interface
DS2187
receive line interface
DS2188
T1/CEPT jitter verzwakker
DS21FF42
4 x 4 16-kanaals T1/E1 framer
DS21FF44
4 x 4 16-kanaals T1/E1 framer
DS21FT42
4 x 4 16-kanaals T1/E1 framer
DS21FT44
4 x 4 16-kanaals T1/E1 framer
DS21Q352
viervoudige T1/E1 transceiver, 3,3 V
DS21Q354
viervoudige T1/E1 transceiver, 3,3 V
DS21Q41B
viervoudige T1 framer
DS21Q42
viervoudige T1 framer, enhanced
DS21Q43A
viervoudige E1 framer
DS21Q44
viervoudige E1 framer, enhanced
DS21Q552
viervoudige T1/E1 transceiver (5 V)
DS21Q554
viervoudige T1/E1 transceiver (5 V)
DS21S07A
SCSI terminator
DS21T05
SCSI terminator
DS21T06
SCSI terminator
DS21T07
SCSI terminator
DS21T09
SCSI terminator, Plug and Play
DS21T11
SCSI terminator
DS21T16
SCSI terminator
DS21T26
SCSI terminator, 27 line, SE
DS21T27
SCSI terminator, 27 line
DS2229
SRAM, word wide, 8 M
DS2250(T)
microcontroller module
DS2251T
microcontroller module, 128 k
DS2252T
microcontroller module
DS2282
T1 FDL controller/monitor
DS229
drievoudige RS-232 transmitter/receiver
DS2291
T1 long loop stik
DS232A
tweevoudige RS-232 transmitter/receiver
DS2404
'EconoRAM' time chip
DS2404S-C01
tweevoudig poort-geheugen met timer
DS2405
adresseerbare schakelaar
DS2406
tweevoudige adresseerbare schakelaar met 1 k geheugen
DS2407
tweevoudige adresseerbare schakelaar met 1 k geheugen
DS2409
MicroLAN koppelaar
DS2415
1-draads timer chip
DS2422
1-draads RAM met teller en 1 k geheugen
DS2423
1-draads RAM met teller en 4 k geheugen
DS2430A
1-draads EEPROM, 256 bit
DS2433
1-draads EEPROM, 4 k
DS2434
batterij identificatie chip
DS2435
batterij identificatie chip met temperatuur histogram
DS2436
batterij identificatie/monitor chip
DS2437
batterij monitor
DS2438
batterij monitor
DS2450
1-draads viervoudige ADC
DS2480
seriële 1-draads lijn driver
DS2480B
seriële 1-draads lijn driver met belastingssensor
DS2490
USB naar 1-draads brug
DS2502
add only geheugen, 1 k
DS2502
'UniqueWare' add only geheugen
DS2502-E64
IEEE EUI-64 node adres chip
DS2505
add only geheugen, 16 k
DS2505
'UniqueWare' add only geheugen

DS2506
add only geheugen, 64 k
DS2506UNW
'UniqueWare' add only geheugen
DS26C31M
CMOS viervoudige tri-state differentiële lijn driver
DS26C31T
CMOS viervoudige tri-state differentiële lijn driver
DS26C32AM
CMOS viervoudige differentiële lijn ontvanger
DS26C32AT
CMOS viervoudige differentiële lijn ontvanger
DS26F31M
viervoudige snelle differentiële lijn driver
DS26F32M
viervoudige differentiële lijn ontvanger
DS26LS31C
viervoudige snelle differentiële lijn driver
DS26LS31M
viervoudige snelle differentiële lijn driver
DS26LS32AC
viervoudige differentiële lijn ontvanger
DS26LS32C
viervoudige differentiële lijn ontvanger
DS26LS32M
viervoudige differentiële lijn ontvanger
DS26LS33M
viervoudige differentiële lijn ontvanger
DS26LV31T
3 V enhanced CMOS viervoudige differentiële lijn driver
DS26LV32AT
3 V enhanced CMOS viervoudige differentiële lijn ontvanger
DS275
RS-232 transceiver
DS276
transceiver chip, laag vermogen
DS3131
bit synchronous HDLC controller
DS3134
universele T1 en E1 HDLC controller
DS3486
viervoudige RS-422/RS-423 lijn ontvanger
DS3487
viervoudige tri-state lijn driver
DS34C86T
RS-422A/423 lijn-driver en/of -receiver
DS34C86T
viervoudige CMOS differentiële lijn ontvanger
DS34C87T
RS-422A/423 lijn-driver en/of -receiver
DS34LV86T
3 V CMOS viervoudige differentiële lijn ontvanger
DS34LV87T
CMOS viervoudige differentiële lijn driver
DS3603
differentiële lijn-driver en/of -receiver
DS36276
FailSafe Multipoint transceiver
DS36277
Dominant Mode Multipoint transceiver
DS3650
differentiële lijn-driver en/of -receiver
DS3652
differentiële lijn-driver en/of -receiver
DS3658
viervoudige hoge stroom peripheral driver
DS3662
viervoudige snelle trapezoidale bus transceiver
DS3668
viervoudige 'Fault Protected Peripheral'-driver
DS3680
viervoudige relais driver
DS3691
RS-422/RS-423 lijn driver met tri-state uitgangen
DS3692
tri-state differentiële lijn driver
DS3695
Multipoint RS-485/RS-422 transceiver
DS36950
viervoudige differentiële bus transceiver
DS36954
viervoudige differentiële bus transceiver
DS3695A
Multipoint RS-485/RS-422 transceiver
DS3695AT
Multipoint RS485/RS422 transceivers
DS3695T
Multipoint RS-485/RS-422 transceivers
DS3696
Multipoint RS-485/RS-422 transceiver
DS3696A
Multipoint RS485/RS422 transceiver
DS3697
Multipoint RS-485/RS-422 repeater
DS36C200
tweevoudige snelle bi-directionele differentiële transceiver
DS36C278
laag vermogen Multipoint TIA/EIA-485 transceiver
DS36C279
laag vermogen TIA/EIA-485 transceiver met slaap modus
DS36C280
CMOS TIA/EIA-485 transceiver met gecontroleerde slew-rate
DS36F95
EIA-485/EIA-422A differentiële bus transceiver
DS3803
niet vluchtig SRAM SIMM, 1.024 k
DS3862
achtvoudige snelle trapezoidale bus transceiver
DS3883A
BTL 9 bit data transceiver
DS3884A
BTL Handshake transceiver
DS3886A
BTL 9 bit latching data transceiver
DS3893A
BTL turbo-transceiver
DS3896
BTL trapezoidale transceiver
DS3897
BTL trapezoidale transceiver
DS38C86A
CMOS BTL 9 bit latching data transceiver
DS4201
audio DAC, USB
DS481
laag vermogen RS-485/RS-422 Multipoint transceiver met Sleep Mode
DS485
laag-vermogen RS-485/RS-422 Multipoint transceiver
DS5000
microcontroller module
DS5000FP
microprocessor chip
DS5001FP
microprocessor chip, 128 k
DS5002FP
microprocessor chip
DS55451
tweevoudige peripheral driver
DS55452
tweevoudige peripheral driver
DS55453
tweevoudige peripheral driver
DS55454
tweevoudige peripheral driver
DS56
tweevoudige temperatuur comparator
DS60
temperatuur sensor, graden Celsius
DS75
2-draads thermische controller
DS75107
tweevoudige lijn ontvanger
DS75110A
tweevoudige lijn driver
DS75150
tweevoudige lijn driver
DS75154
viervoudige lijn ontvanger
DS75160A
IEEE-488 GPIB transceiver
DS75161A
IEEE-488 GPIB transceiver
DS75176B
Multipoint RS-485/RS-422 transceiver
DS75176BT
Multipoint RS-485/RS-422 transceiver
DS75450
tweevoudige peripheral driver
DS75451
tweevoudige peripheral driver
DS75452
tweevoudige peripheral driver
DS75453
tweevoudige peripheral driver
DS75454
peripheral driver
DS7820
tweevoudige lijn ontvanger
DS7820A
tweevoudige lijn ontvanger
DS7831
tweevoudige tri-state lijn driver
DS78C120
tweevoudige CMOS compatibele differentiële lijn ontvanger
DS78C20
tweevoudige CMOS compatibele differentiële lijn ontvanger
DS78LS120
tweevoudige differentiële lijn ontvanger met ruis-filtering en Fail-Safe
DS80CH10
energie manager
DS80CH11
energie manager
DS8641
viervoudige Unified Bus transceiver
DS8654
driver voor 7-segment display's
DS8669
driver voor 7-segment display's
DS87C530
real time clock met EPROM
DS8820A
differentiële lijn-driver en/of -receiver
DS8820A
tweevoudige lijn ontvanger
DS8830
differentiële lijn-driver en/of -receiver
DS8831
single-ended lijn-driver en/of -receiver
DS8832
single-ended lijn-driver en/of -receiver

DS8838
viervoudige Unified Bus transceiver
DS8863
driver voor 7-segment display's
DS8870
driver voor 7-segment display's
DS8874
driver voor 7-segment display's
DS8880
driver voor 7-segment display's
DS8884A
driver voor 7-segment display's
DS88C120
RS-422A/423 lijn-driver en/of -receiver
DS88C20
RS-422A/423 lijn-driver en/of -receiver
DS88LS120
RS-422A/423 lijn-driver en/of -receiver
DS8921
differentiële lijn driver/ontvanger
DS8921A
differentiële lijn driver/ontvanger
DS8921AT
differentiële lijn drivers/ontvanger
DS8922
tri-state RS-422 tweevoudige differentiële lijn drivers en ontvangers
DS8922A
tri-state RS-422 tweevoudige differentiële lijn drivers en ontvangers
DS8923
RS-422A/423 lijn-driver en/of -receiver
DS8923A
tri-state RS-422 tweevoudige differentiële lijn drivers en ontvangers
DS8925
Local Talk tweevoudige driver/drievoudige ontvanger
DS8935
LocalTalk tweevoudige driver/drievoudige ontvanger
DS8963
driver voor 7-segment display's
DS8973
driver voor 7-segment display's
DS89C21
RS-422A/423 lijn-driver en/of -receiver
DS89C386
twaalf kanaals CMOS differentiële lijn ontvanger
DS89C387
twaalf kanaals CMOS differentiële lijn driver
DS9097
COM-poort adapter
DS9097E
COM-poort adapter
DS9097U-09
1-draads COM poort adapter
DS90C031
LVDS viervoudige CMOS differentiële lijn driver
DS90C032
LVDS viervoudige CMOS differentiële lijn ontvanger
DS90C363
3,3 V programmeerbare LVDS zender en 18 bit Flat Panel Display (FPD) link - 65 MHz
DS90C363A
3,3 V programmeerbare LVDS zender en 18 bit Flat Panel Display (FPD) link - 65 MHz
DS90C365
3,3 V programmeerbare LVDS zender en 18 bit Flat Panel Display (FPD) link - 85 MHz
DS90C383
3,3 V programmeerbare LVDS zender en 24 bit Flat Panel Display (FPD) link - 65 MHz
DS90C383A
3,3 V programmeerbare LVDS zender en 24 bit Flat Panel Display (FPD) link - 65 MHz
DS90C385
3,3 V programmeerbare LVDS zender en 24 bit Flat Panel Display (FPD) link - 85 MHz
DS90C387
3,3 V LVDS 24 bit tweevoudige Pixel Flat Panel Display (FPD) link, SVGA naar UXGA
DS90C401
tweevoudige laagspanning differentiële (LVDS) driver
DS90C402
tweevoudige laagspanning differentiële (LVDS) ontvanger
DS90CF363
3,3 V LVDS zender en 18 bit Flat Panel Display (FPD) link - 65 MHz
DS90CF363A
3,3 V LVDS zender en 18 bit Flat Panel Display (FPD) link - 65 MHz
DS90CF364
3,3 V LVDS ontvanger en 18 bit Flat Panel Display (FPD) link - 65 MHz
DS90CF364A
3,3 V LVDS ontvanger en 18 bit Flat Panel Display (FPD) link - 65 MHz
DS90CF383
3,3 V LVDS 24 bit Flat Panel Display (FPD) link - 65 MHz
DS90CF383A
3,3 V LVDS zender en 24 bit Flat Panel Display (FPD) link - 65 MHz
DS90CF384
3,3 V LVDS ontvanger en 24 bit Flat Panel Display (FPD) link - 65 MHz
DS90CF384A
3,3 V LVDS ontvanger 24 bit Flat Panel Display (FPD) link - 65 MHz
DS90CF561
LVDS 18 bit Color Flat Panel Display (FPD) link
DS90CF562
LVDS 18 bit Color Flat Panel Display (FPD) link
DS90CF563
LVDS 18 bit Color Flat Panel Display (FPD) link - 65 MHz
DS90CF564
LVDS 18 bit Color Flat Panel Display (FPD) link - 65 MHz
DS90CF581
LVDS zender en 24 bit Color Flat Panel Display (FPD) link
DS90CF583
LVDS 24 bit Color Flat Panel Display (FPD) link - 65 MHz
DS90CF584
LVDS 24 bit Color Flat Panel Display (FPD) link - 65 MHz
DS90CR211
21 bit Channel link
DS90CR212
21 bit Channel link
DS90CR213
21 bit Channel link - 66 MHz
DS90CR214
21 bit Channel link - 66 MHz
DS90CR215
3,3 V Rising Edge Data Strobe LVDS 21 bit Channel en link - 66 MHz
DS90CR216
3,3 V Rising Edge Data Strobe LVDS 21 bit Channel en link - 66 MHz
DS90CR216A
3,3 V Rising Edge Data Strobe LVDS ontvanger 21 bit Channel link - 66 MHz
DS90CR281
28 bit Channel link
DS90CR282
28 bit Channel link
DS90CR283
28 bit Channel link - 66 MHz
DS90CR284
28 bit Channel link - 66 MHz
DS90CR285
3,3 V Rising Edge Data Strobe LVDS 28 bit Channel - 66 MHz
DS90CR286
3,3 V Rising Edge Data Strobe LVDS 28 bit Channel - 66 MHz
DS90CR286A
3,3 V Rising Edge Data Strobe LVDS ontvanger 28 bit Channel link - 66 MHz
DS90CR561
LVDS 18 bit Color Flat Panel Display (FPD) link
DS90CR564
LVDS 18 bit Color Flat Panel Display (FPD) link - 65 MHz
DS90CR581
LVDS zender en 24 bit Color Flat Panel Display (FPD) link
DS90CR583
LVDS 24 bit Color Flat Panel Display (FPD) link - 65 MHz
DS90CR584
LVDS 24 bit Color Flat Panel Display (FPD) link - 65 MHz
DS90LV017
enkelvoudige snelle differentiële driver
DS90LV018A
3 V LVDS enkelvoudige CMOS differentiële lijn ontvanger
DS90LV019
3,3 V of 5 V LVDS driver/ontvanger
DS90LV027
LVDS tweevoudige snelle differentiële driver
DS90LV028A
3 V LVDS tweevoudige CMOS differentiële lijn ontvanger
DS90LV031A
3 V LVDS viervoudige CMOS differentiële lijn driver
DS90LV032A
3 V LVDS viervoudige CMOS differentiële lijn ontvanger
DS90LV047A
3 V LVDS viervoudige CMOS differentiële lijn driver
DS90LV048A
3 V LVDS viervoudige CMOS differentiële lijn ontvanger
DS9104
digitale ring decoder
DS92LV010A
LVDS enkelvoudige transceiver, 3,3 V en 5 V
DS92LV090A
negen kanaals bus LVDS transceiver
DS92LV1021
16 MHz - 40 MHz 10 bit serializer
DS92LV1210
16 MHz - 40 MHz 10 bit deserializer
DS92LV222A
twee kanaals bus LVDS multiplexed repeater
DS96172
RS-485/RS-422 viervoudige differentiële lijn driver
DS96173
RS-485/RS-422 viervoudige differentiële lijn ontvanger
DS96174
RS-485/RS-422 viervoudige differentiële lijn driver
DS96175
RS-485/RS-422 viervoudige differentiële lijn ontvanger
DS96176
RS-485/RS-422 differentiële bus transceiver
DS96177
RS-485/RS-422 differentiële bus repeater
DS9622
tweevoudige lijn ontvanger
DS9627
tweevoudige lijn ontvanger

DS9636A
RS-423 tweevoudige lijn driver met programmeerbare slew-rate
DS9637A
tweevoudige differentiële lijn ontvanger
DS9638
RS-422 tweevoudige snelle differentiële lijn driver
DS96F172M
EIA-485/EIA-422 viervoudige differentiële driver
DS96F173M
RS-485/RS-422 viervoudige differentiële ontvanger
DS96F174C
EIA-485/EIA-422 viervoudige differentiële driver
DS96F174M
EIA-485/EIA-422 viervoudige differentiële driver
DS96F175C
RS-485/RS-422 viervoudige differentiële ontvanger
DS96F175M
RS-485/RS-422 viervoudige differentiële ontvanger
DSP101
DSP-compatibele sampling ADC
DSP102
DSP-compatibele sampling dubbele ADC
DSV14196
EIA/TIA-232 5 driver x 3 ontvanger, 3,3 V voeding

Letter E

EF6805U3
8 bit microcomputer
EF9345
HMOS2 'semi-graphic display'-processor
EFG71891PD
DTMF-generator voor binaire en hexadecimale codes
EFG7189PD
DTMF-generator voor binaire en hexadecimale codes
EL1056AC
zeer snelle PIN driver
EL1056C
zeer snelle PIN driver
EL1502C
hoogvermogen differentiële ADSL transceiver
EL1503C
hoogvermogen differentiële ADSL lijn driver
EL1504C
differentiële ADSL lijn driver
EL1505C
differentiële ADSL lijn driver
EL1881C
video sync separator
EL2001C
laagvermogen buffer versterker, 70 MHz
EL2002C
laagvermogen buffer versterker, 180 MHz
EL2003C
video lijn driver, 100 MHz
EL2008C
buffer versterker, 55 MHz, 1 A
EL2009C
buffer versterker, 90 MHz, 1 A
EL2020C
stroomtegengekoppelde versterker, 50 MHz
EL2021C
PIN driver
EL2030C
stroomtegengekoppelde versterker, 120 MHz
EL2033C
video lijn driver, 100 MHz
EL2044C
operationele versterker, 60 Mhz, A = 1
EL2045C
operationele versterker, 100 MHz, A = 2
EL2070C
stroomtegengekoppelde versterker, 200 MHz
EL2071C
stroomtegengekoppelde versterker, 150 MHz
EL2072C
buffer met gesloten lus, 730 MHz
EL2073C
operationele versterker, 200 MHz, A = 1
EL2074C
operationele versterker, 400 MHz
EL2075C
operationele versterker, 2 Ghz, A = 10
EL2082C
analoge vermenigvuldiger, current-mode
EL2090C
100 MHz video versterker met drempel-restauratie
EL2099C
video distributie versterker
EL2110C
video operationele versterker
EL2111C
video operationele versterker
EL2120C
stroomtegengekoppelde versterker, 100 MHz
EL2130C
stroomtegengekoppelde versterker, 85 MHz
EL2140C
differentiële twisted-pair kabel driver, 150 MHz
EL2141C
differentiële twisted-pair kabel driver, 150 MHz
EL2142C
differentiële lijn ontvanger, 150 MHz
EL2150C
operationele versterker, enkelvoudige voeding, 125 MHz
EL2157C
operationele versterker, enkelvoudige voeding, 125 MHz
EL2160C
stroomtegengekoppelde versterker, 130 MHz
EL2166C
stroomtegengekoppelde versterker met disable, 110 MHz
EL2170C
stroomtegengekoppelde versterker, 70 MHz, 1 mA
EL2171C
stroomtegengekoppelde versterker, 150 MHz
EL2176C
stroomtegengekoppelde versterker met disable, 70 MHz, 1 mA
EL2180C
stroomtegengekoppelde versterker, 250 MHz, 3 mA
El2186C
stroomtegengekoppelde versterker met disable, 250 MHz, 3 mA
EL2210C
tweevoudige video operationele versterker
EL2211C
tweevoudige video operationele versterker
EL2220C
tweevoudige video operationele versterker
EL2221C
tweevoudige video operationele versterker
EL2244C
tweevoudige operationele versterker, 60 MHz, A = 1
EL2245C
tweevoudige laagvermogen operationele versterker, 100 MHz, A = 2
EL2250C
tweevoudige operationele versterker, enkelvoudige voeding, 125 MHz
EL2252C
tweevoudige comparator/PIN ontvanger, 50 MHz
EL2270C
tweevoudige stroomtegengekoppelde versterker, 70 MHz, 1 mA
EL2276C
tweevoudige stroomtegengekoppelde versterker met disable, 70 MHz, 1 mA
EL2280C
tweevoudige stroomtegengekoppelde versterker, 250 MHz, 3 mA
EL2286C
tweevoudige stroomtegengekoppelde versterker, 250 MHz, 3 mA
EL2310C
drievoudige video operationele versterker
EL2311C
drievoudige video operationele versterker
EL2320C
drievoudige video operationele versterker
EL2321C
drievoudige video operationele versterker
EL2344C
drievoudige operationele versterker, 60 MHz, A = 1
EL2357C
drievoudige operationele versterker, enkelvoudige voeding, 125 MHz
EL2360C
drievoudige stroomtegengekoppelde versterker, 130 MHz
EL2386C
drievoudige stroomtegengekoppelde versterker, 250 MHz
EL2410C
viervoudige video operationele versterker
EL2411C
viervoudige video operationele versterker
EL2420C
viervoudige video operationele versterker
EL2421C
viervoudige video operationele versterker
EL2444C
viervoudige operationele versterker, 60 MHz, A = 1
EL2445C
viervoudige operationele versterker, 100 MHz, A = 2
EL2450C
viervoudige operationele versterker, enkelvoudige voeding, 125 MHz
EL2460C
viervoudige stroomtegengekoppelde versterker, 130 MHz
EL2470C
viervoudige stroomtegengekoppelde versterker, 70 MHz, 1 mA
EL2480C
viervoudige stroomtegengekoppelde versterker, 250 MHz, 3 mA
EL400C
200 MHz stroomtegengekoppelde versterker
EL4083C
vier-quadrant vermenigvuldiger, stroom-mode
EL4089C
video versterker met DC-restauratie
EL4093C
video versterker met DC-restauratie, 300 Mhz

EL4094C
video fader
EL4095C
video fader met multiplexer
EL4331C
drievoudige 2:1 video multiplexer, A = 1
EL4332C
drievoudige 2:1 video multiplexer, A = 2, 300 MHz
EL4390C
drievoudige video versterker met DC-restauratie, 80 MHz
EL4393C
drievoudige video versterker met disable
EL4421C
video versterker met multiplexer-ingang
EL4422C
video versterker met multiplexer-ingang
EL4430C
video instrumentatie versterker
EL4431C
video instrumentatie versterker
EL4441C
video versterker met multiplexer-ingang
EL4442C
video versterker met multiplexer-ingang
EL4443C
video versterker met multiplexer-ingang
EL4444C
video versterker met multiplexer-ingang
EL4450C
breedbandige vier-quadrant analoge vermenigvuldiger
EL4451C
versterker, A = 10 en A = regelbaar
EL4452C
versterker, A = 10 en A = regelbaar
EL4453C
video fader
EL4581C
video sync-scheider
EL4583C
video sync-scheider
EL4584C
horizontale genlock, 4FSC
EL4585C
horizontale genlock, 8FSC
EL5144C
versterker, enkelvoudige voeding, rail to rail, 100 MHz
EL5146C
versterker, enkelvoudige voeding, rail to rail, 100 MHz
EL5181C
zeer snelle comparator, 8 ns
EL5185C
zeer snelle comparator, 4 ns
EL5191C
stroomtegengekoppelde versterker, 1 GHz
EL5192C
stroomtegengekoppelde versterker, 600 MHz
EL5193C
stroomtegengekoppelde versterker, 300 MHz
EL5196C
versterker met vaste versterkingsfactor, 600 MHz
EL5197C
versterker met vaste versterkingsfactor, 300 MHz
EL5210C
tweevoudige operationele versterker, rail to rail
EL5220C
tweevoudige operationele versterker, rail to rail
EL5244C
versterker, enkelvoudige voeding, rail to rail, 100 MHz
EL5246C
versterker, enkelvoudige voeding, rail to rail, 100 MHz
EL5281C
tweevoudige zeer snelle comparator, 8 ns
EL5283C
tweevoudige zeer snelle comparator, 8 ns
EL5285C
tweevoudige zeer snelle comparator, 4 ns
EL5287C
tweevoudige zeer snelle comparator, 4 ns
EL5292C
tweevoudige stroomtegengekoppelde versterker, 600 MHz
EL5293C
tweevoudige stroomtegengekoppelde versterker, 300 MHz
EL5392C
drievoudige stroomtegengekoppelde versterker, 600 MHz
EL5393C
drievoudige stroomtegengekoppelde versterker, 300 MHz
EL5396C
drievoudige versterker, vaste versterkingsfactor, 600 MHz
EL5397C
drievoudige versterker, vaste versterkingsfactor, 300 MHz
EL5410C
viervoudige operationele versterker, rail to rail, 25 MHz
EL5420C
viervoudige operationele versterker, rail to rail
EL5421C
viervoudige buffer, rail to rail, 12 MHz
EL5444C
viervoudige versterker, enkelvoudige voeding, rail to rail, 100 MHz
EL5481C
viervoudige comparator, 8 ns
EL5482C
viervoudige comparator, 8 ns
EL5485C
viervoudige comparator, 4 ns
EL5486C
viervoudige comparator, 4 ns
EL6201C
laagvermogen laser-diode driver en oscillator met disable, 450 MHz
EL6252C
tweekanaals laser-diode driver en oscillator
EL6253C
driekanaals laser-diode driver en oscillator
EL6255C
vierkanaals laser-diode driver en oscillator
EL6257C
vierkanaals laser-diode driver en oscillator
EL6258C
driekanaals laser-diode driver en oscillator en APC versterker
EL6259C
vierkanaals laser-diode driver en oscillator, lage ruis
EL6261C
viervoudige voorversterker, 60 MHz
EL6270C
laser-diode driver met oscillator en APC-versterker
EL6272C
laser-diode driver en oscillator
EL6273C
driekanaals laser-diode driver met oscillator en APC-versterker
EL6275C
vierkanaals laser-diode driver met oscillator
EL6276C
vierkanaals laser-diode driver met oscillator
EL6277C
driekanaals laser-diode driver met oscillator
EL6279C
vierkanaals laser-diode driver met oscillator
EL6290C
laser-diode driver met waveform-generator
EL7104C
zeer snelle MOSFET driver
EL7154C
zeer snelle PIN MOSFET driver
EL7155C
PIN MOSFET driver
EL7156C
PIN MOSFET driver, 40 MHz
EL7182C
zeer snelle CCD MOSFET driver, twee fasen
EL7202C
zeer snelle tweevoudige MOSFET driver
EL7212
zeer snelle tweevoudige MOSFET driver
EL7222C
zeer snelle tweevoudige MOSFET driver
EL7232C
zeer snelle tweevoudige MOSFET lijn driver met 3-state uitgang
EL7242C
zeer snelle tweevoudige MOSFET driver
EL7243C
zeer snelle tweevoudige CCD MOSFET driver
EL7252C
zeer snelle tweevoudige MOSFET driver
EL7412C
zeer snelle viervoudige MOSFET driver
EL7457C
viervoudige CMOS driver, niet inverterend, 40 MHz
EL7556AC
programmeerbare DC/DC omvormer voor CPU-voeding
EL7558AC
instelbare DC/DC omvormer voor CPU-voeding, 8 A
EL7562C
DC/DC omvormer, step-down, 2 A
EL7564C
DC/DC omvormer, step-down, 4 A
EL7571C
programmeerbare DC/DC omvormer
ESDA25B1
TRANSIL-array voor data-lijn protectie
ESDA25DB3
TRANSIL-array voor data-lijn protectie
ESDA6V1S3
TRANSIL-array voor data-lijn protectie
ESDA6V1U1
TRANSIL-array voor data-lijn protectie
ESDA6V2S6
TRANSIL-array voor data-lijn protectie
ESM1600B
viervoudige comparator
ESM1600BFP
viervoudige comparator
ESM1602B
viervoudige comparator
ESM1602BFP
viervoudige comparator
ESM2012DV
NPN darlington vermogen module
ESM2030DV
NPN darlington vermogen module
ESM3030DV
NPN darlington vermogen module
ESM3045DV
NPN darlington vermogen module

ESM4045DV
NPN darlington vermogen module
ESM6045AV
NPN darlington vermogen module
ESM6045DV
NPN darlington vermogen module
ETC5054D
serieel CODEC-filter
ETC5054D-X
serieel CODEC-filter
ETC5054FN
serieel CODEC-filter
ETC5054FN-X
serieel CODEC-filter
ETC5054N
serieel CODEC-filter
ETC5054N-X
serieel CODEC-filter
ETC5057D
serieel CODEC-filter
ETC5057D-X
serieel CODEC-filter
ETC5057FN
serieel CODEC-filter
ETC5057FN-X
serieel CODEC-filter
ETC5057N
serieel CODEC-filter
ETC5057N-X
serieel CODEC-filter
ETC5064D
serieel CODEC-filter met vermogen versterker
ETC5064D-X
serieel CODEC-filter met vermogen versterker
ETC5064FN
serieel CODEC-filter met vermogen versterker
ETC5064FN-X
serieel CODEC-filter met vermogen versterker
ETC5064N
serieel CODEC-filter met vermogen versterker
ETC5064N-X
serieel CODEC-filter met vermogen versterker
ETC5067D
serieel CODEC-filter met vermogen versterker
ETC5067D-X
serieel CODEC-filter met vermogen versterker
ETC5067FN
serieel CODEC-filter met vermogen versterker
ETC5067FN-X
serieel CODEC-filter met vermogen versterker
ETC5067N
serieel CODEC-filter met vermogen versterker
ETC5067N-X
serieel CODEC-filter met vermogen versterker
ETL9444
4 bit NMOS microcontroller

Letter F

FCD830
opto-koppelaar
FCD830A
opto-koppelaar
FCD830B
opto-koppelaar
FCD830C
opto-koppelaar
FCD830D
opto-koppelaar
FCD860
opto-koppelaar
FCD860C
opto-koppelaar
FCD860D
opto-koppelaar
FCD865
opto-koppelaar
FCD865C
opto-koppelaar
FCD865D
opto-koppelaar
FCH101
DTL poortschakeling
FCH111
DTL poortschakeling
FCH121
DTL poortschakeling
FCH131
DTL poortschakeling
FCH141
DTL poortschakeling
FCH151
DTL poortschakeling
FCH161
DTL poortschakeling
FCH171
DTL poortschakeling
FCH181
DTL poortschakeling
FCH191
DTL poortschakeling
FCH201
DTL poortschakeling
FCH211
DTL poortschakeling
FCH221
DTL poortschakeling
FCH231
DTL poortschakeling
FCH281
DTL digitale rekenkundige schakeling
FCH291
DTL digitale rekenkundige schakeling
FCH301
4 bit DTL decoder
FCH311
DTL poortschakeling
FCH321
DTL poortschakeling
FCJ101
DTL flip-flop(s)
FCJ111
DTL flip-flop(s)
FCJ121
DTL flip-flop(s)
FCJ131
DTL flip-flop(s)
FCJ141
DTL tienteller
FCJ191
DTL flip-flop(s)
FCJ201
DTL flip-flop(s)
FCJ211
DTL flip-flop(s)
FCJ221
DTL flip-flop(s)
FCL101
DTL poortschakeling
FCY101
DTL poortschakeling
FIC5401
IC voor gas-sensor
FIC5603
IC voor gas-sensor
FMS2701QSC
monitor voor voeding en temperatuur
FND317
zeven-segment display
FND350
zeven-segment display
FND357
zeven-segment display
FND360
zeven-segment display
FND367
zeven-segment display

Letter G

G8860(X)
DTMF decoder
G8865
DTMF filter
GS100T300-15
70 W / 100 W DC/DC omvormer
GS100T300-24
70 W / 100 W DC/DC omvormer
GS100T300-48
70 W / 100 W DC/DC omvormer
GS100T300-5
70 W - 100 W DC-DC omvormer
GS120T48-3.3
120 W / 175 W DC/DC omvormer
GS15T48-5
15 W DC/DC omvormer
GS15T5-5.2
15 W DC/DC omvormer voor ECL
GS175T48-12
120 W - 175 W DC/DC omvormer
GS175T48-15
120 W - 175 W DC/DC omvormer
GS175T48-5
120 W / 175 W DC/DC omvormer
GS1T5-5
1 W DC/DC omvormer
GS1T5-5D15
1 W drievoudige DC/DC omvormer
GS1T70-D540/1
ISDN DC/DC omvormer
GS1T70-D540/2
ISDN DC/DC omvormer
GS1T70-D540/3
ISDN DC/DC omvormer
GS1T70-D540F
ISDN DC/DC omvormer
GS20AC-12
20 W AC/DC adapter
GS24T48-12
24 W DC/DC omvormer
GS25T24-5
25 W - 30 W DC/DC omvormer
GS25T48-5
25 W - 30 W DC/DC omvormer
GS2T12-9
2 W DC-DC omvormer
GS2T12-9A
2 W DC-DC omvormer
GS2T12-9S
2 W DC/DC omvormer
GS2T48-D12
2 W tweevoudige DC/DC omvormer
GS2T5-12
DC/DC omvormer
GS2T5-5
2 W DC/DC omvormer
GS2T5-5D15
2 W drievoudige DC/DC omvormer
GS2T5-9
2 W DC/DC omvormer
GS2T5-D12
tweevoudige DC/DC omvormer
GS2T5-D5
2 W tweevoudige DC/DC omvormer
GS2TX-9
2 W DC/DC-omvormer
GS300T48-5
300 W DC/DC omvormer
GS30T24-12
25 W - 30 W DC/DC omvormer
GS30T24-15
25 W - 30 W DC/DC omvormer
GS30T48-12
25 W - 30 W DC/DC omvormer
GS30T48-15
25 W - 30 W DC/DC omvormer
GS30T48-5
30 W DC/DC omvormer
GS3T5-3.3
3 W DC/DC omvormer
GS3T5-5.2
3 W DC/DC omvormer voor ECL-sturing
GS4T48-5
4 W DC-DC omvormer
GS5AC-40
ISDN AC/DC omvormer
GS5T24-5D15
5 W drievoudige DC/DC omvormer
GS5T48-12
5 W DC/DC omvormer

GS5T48-15
5 W DC/DC omvormer
GS5T48-5
5 W DC/DC omvormer
GS70T300-3.5
70 W - 100 W DC/DC omvormer
GSAC-8.507BC
batterijlader
GS-C200
besturing voor stappenmotor
GS-C200S
besturing voor stappenmotor
GSCC-7.007BS
batterij spaarder
GSCC-8.507BC
batterijlader
GS-D200
2 A / 2,5 A bipolaire besturing voor stappenmotor
GS-D200M
2,5 A besturing voor stappenmotor
GS-D200S
2 A/ 2,5 A bipolaire besturing voor stappenmotor
GS-D250M
2,5 A stappenmotor besturing
GS-D350M
5,6 A stappenmotor controller
GS-D500A
100 V / 5A controller voor stappenmotoren
GS-DC200
besturing voor stappenmotor
GS-DC200S
besturing voor stappenmotor
GS-DC200SS
besturing voor stappenmotor
GS-F8MB-SIMM
8 MB SIMM flash-module
GS-P15-A
bidirectionele data-lijn bescherming
GS-P8-A
bidirectionele data-lijn bescherming
GS-P8-E
bidirectionele data-lijn bescherming
GS-R1005
50 W step-down geschakelde stabilisator
GS-R1012
120 W step-down geschakelde stabilisator
GS-R218
27 W schakelende voeding
GS-R280BE
batterij vervanger
GS-R400V
20 W - 140 W step-down geschakelde stabilisator
GS-R400V/2
step-down geschakelde stabilisator
GS-R400VB
20 W - 140 W step-down geschakelde stabilisator
GS-R405
20 W - 140 W step-down geschakelde stabilisator
GS-R405/2
step-down geschakelde stabilisator
GS-R405S
20 W - 140 W step-down geschakelde stabilisator
GS-R412
20 W - 140 W step-down geschakelde stabilisator
GS-R412/2
step-down geschakelde stabilisator
GS-R415
20 W - 140 W step-down geschakelde stabilisator
GS-R415/2
step-down geschakelde stabilisator
GS-R424
20 W - 140 W step-down geschakelde stabilisator
GS-R424/2
step-down geschakelde stabilisator
GS-R4840N
44 W negatieve geschakelde stabilisator
GS-R4840NV
36 W negatieve geschakelde stabilisator
GS-R51212
20 W drievoudige step-down geschakelde stabilisator
GS-R51212S
31 W drievoudige step-down geschakelde voeding
GS-R51515S
31 W drievoudige step-down geschakelde voeding
GT656
IC voor home-bus systemen
GTLP16612A
18 bit TTL/GTLP bus transceiver, CMOS
GTLP6C816
GTLP/TTL 1:6 clock driver

Letter H

H10
gas-sensor
H11A1
opto-koppelaar
H11A2
opto-koppelaar
H11A3
opto-koppelaar
H11A4
opto-koppelaar
H11A5
opto-koppelaar
H11AA1
opto-koppelaar
H11AV1
opto-koppelaar
H11AV2
opto-koppelaar
H11AV3
opto-koppelaar
H11B1
opto-koppelaar
H11B2
opto-koppelaar
H11B255
opto-koppelaar
H11B3
opto-koppelaar
H11C1
opto-koppelaar
H11C2
opto-koppelaar
H11C3
opto-koppelaar
H11C4
opto-koppelaar
H11C5
opto-koppelaar
H11C6
opto-koppelaar
H11D1
opto-koppelaar
H11D2
opto-koppelaar
H11D3
opto-koppelaar
H11D4
opto-koppelaar
H11F1
opto-koppelaar
H11F2
opto-koppelaar
H11F3
opto-koppelaar
H11J1
opto-koppelaar
H11J2
opto-koppelaar
H11J3
opto-koppelaar
H11J4
opto-koppelaar
H11J5
opto-koppelaar
H11L1
opto-koppelaar
H11L2
opto-koppelaar
H24A1
opto-koppelaar
H24A2
opto-koppelaar
HA12044
compander/ruisonderdrukker
HA1608
spannings-referentie
HA23080
OTA
HA-2400
40 MHz vierkanaals programmeerbare versterker
HA-2404
40 MHz vierkanaals programmeerbare versterker
HA-2405
40 MHz vierkanaals programmeerbare versterker
HA-2406
30 MHz vierkanaals digitaal programmeerbare versterker
HA2420
sample & hold
HA-2425
3,2 µs S&H versterker
HA-2444
50 MHz vierkanaals selecteerbare video-versterker
HA-2444/883
vierkanaals selecteerbare video-versterker
HA-2500/883
nauwkeurige operationele versterker, hoge slew-rate
HA-2502/883
nauwkeurige operationele versterker, hoge slew-rate
HA-2505
12 MHz operationele versterker met hoge ingangsimpedantie
HA-2510/883
operationele versterker, hoge slew-rate
HA-2512/883
operationele versterker, hoge slew-rate
HA-2515
12 MHz operationele versterker, hoge ingangsimpedantie
HA-2520
20 MHz operationele versterker, hoge ingangsimpedantie, hoge slew-rate, ongecompenseerd
HA-2520/883
operationele versterker, hoge ingangsimpedantie, hoge slew-rate, ongecompenseerd
HA-2522
20 MHz operationele versterker, hoge ingangsimpedantie, hoge slew-rate, ongecompenseerd
HA-2522/883
operationele versterker, hoge ingangsimpedantie, hoge slew-rate, ongecompenseerd
HA-2525
20 MHz operationele versterker, hoge ingangsimpedantie, hoge slew-rate, ongecompenseerd
HA-2529/883
operationele versterker, hoge uitgangsstroom, hoge slew-rate, ongecompenseerd
HA-2539
600 MHz operationele versterker, zeer hoge slew-rate
HA-2540
400 MHz operationele versterker, snelle insteltijd
HA-2541
40 MHz operationele versterker, snelle insteltijd
HA-2541/883
breedband operationele versterker, zeer hoge slew-rate
HA2542
operationele versterker
HA-2542
70 MHz operationele versterker, zeer hoge slew-rate

(wordt vervolgd)

Omdat dit de laatste aanvulling van "Hobby Elektronica & Actueel IC-handboek" is, kunnen wij dit hoofdstuk niet volledig publiceren.
Dit hoofstuk staat vanaf nu echter in zijn geheel ter beschikking op de internetsite van "Hobby Elektronica & Actueel IC-handboek". De IC's zijn daar weliswaar numeriek ingedeeld in plaats van alfabetisch, maar ze staan er wél alle 14.358 in!
Ga naar www.hobbyelektronica.nu/09/09.htm

